

پروژه تابلو روان سه رنگ

تعریف پروژه


تابلو روان رنگی یک تابلو روان نیست بلکه یک تابلو گرافیکی می باشد و قابلیت نمایش هر تصویری را دارد(در ابعاد بزرگ)تابلو روان رنگی از مجموع led هایی که منظم در کنار هم قرار گرفته اند تشکیل شده است که در این تابلو روان از سه led در کنار هم استفاده شده است این led ها با خاموش و روشن شدن شان رنگ های مختلفی را تولید می کنند اما اگر بخواهیم تمام یا مقداری از رنگ های طبیعت را درست کنیم باید از سه رنگ مادر استفاده کنیم که این سه رنگ عبارت اند از : سبز و آبی و قرمز، که در این پروژه از این سه رنگ که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند استفاده شده است ، که معمولا از این پروژه برای تبلیغات استفاده می شود.

علت استفاده از rgb billboard


معمولا از این پروژه در فضاهای بیرون استفاده می شود و از lcd ها استفاده نمی شود زیرا این lcd ها در بیرون و یا در زیر نور مستقیم آفتاب هیچ تصویری دیده نمی شود اما این پروژه چون هر کدام از پیکسل های آن led می باشد و led نیز از خود نور می دهد در زیر نور آفتاب نیز تصویر نشان می دهد .

چگونه با ید رنگ تولید کنیم؟

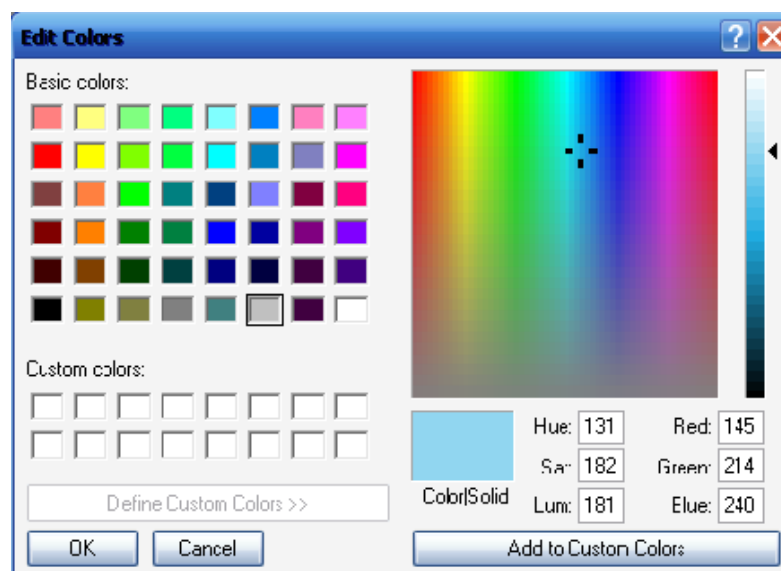اگر در برنامه ی **piant** در قسمت رنگ های آن نگاه کنید و با تغییر مقدار هر یک از رنگ های قرمز و آبی و سبز می توانید رنگ های مختلفی درست کنید



 ما در این پروژه از led های سبز و آبی و قرمز استفاده کرده ایم که برای کم یا زیاد کردن مقدار نور led ها می توانیم از دو روش استفاده کنیم ۱- تغییر ولتاژ در سر led ها ۲- تغییر زمان روشن بودن led ها می باشد .



۱ - برای تغییر ولتاژ دو سر led ها ما باید از آی سی های DAC استفاده کنیم .

۲ - برای تغییر زمان روشن بودن LED ها ما باید از PWM استفاده کنیم

بعضی از کاربردهای آن

یکی از کاربردهای معروف آن که تقریباً همه دیده اند تبلیغات در دور زمین های فوتبال می باشد که آنها قابلیت های خاصی دارند از جمله : آنها زدضربه هستند وزد آب هستند و...

و در میدان های بزرگ شهر و بعضی از شرکت ها می باشد .

1_ در داخل فروشگاهها و مغازه ها برای تبلیغ و اطلاع رسانی

2- سردر فروشگاهها

3- داخل ویترین

4- نصب در خیابانها ، چهارراهها و اتوبانها

5- نصب در کارخانه و کارگاه برای اطلاع رسانی به کارگران

6- در هر مکان بنا به خاصیت آن مکان : مساجد ، سینماها ، مراکز اداری ، موزه ها ، مراکز نظامی و...

ویژگی عمومی تابلوهای روان

* امکان ارسال اطلاعات با سیم رابط استاندارد تا ۵۰۰ متر (rs۴۸۵)

* تک رنگ و سه رنگ (قرمز ، سبز ، زرد) و رنگی

* در مدل‌های سایه دید (مخصوص فضاهای سر پوشیده و مسقف) و روزدید (مخصوص فضاهای روباز با قابلیت رویت در نور مستقیم خورشید و مقاوم در برابر باران و شرایط جوی)

* امکان اضافه کردن دماسنج ، فشار سنج و رطوبت سنج

* ارسال اطلاعات از کامپیوتر به تابلو در کمتر از سه ثانیه

* قابلیت نمایش ساعت و تاریخ

* ارتباط از طریق پورت سریال کامپیوتر

* قابلیت نمایش متن ، گرافیک و انیمیشن

* عدم نیاز به اتصال دائم به کامپیوتر

* قابلیت ذخیره حجم بالایی از اطلاعات در تابلو

انواع تابلو روان

تابلوهای خطی - تک رنگ





€

این دسته از تابلوها که اکثرا از دیودهای قرمز ساخته می شوند قابلیت نصب در سر درب مغازه ها ، فروشگاهها ، رستورانها ، کتابخانه ، ها واحدهای روابط عمومی اداره ها و شرکتهای خصوصی و دولتی را دارا می باشد . و یکی از بهترین ابزارهای اطلاع رسانی و پیام رسانی به مردم، مشتریان و یا مخاطبان می باشند .

تابلوهای خطی – سه رنگ

!Error

 

 

این دسته از تابلوها معمولاً از سه رنگ با رنگهای سبز، قرمز و نارنجی یا زرد طراحی و ساخته می‌شوند. سر درب نمایشگاهها، سالنهای رستورانها، دانشگاهها و اتاق سمینارها و مواد متعدد دیگری که طیف گسترده‌ای از صنوف را در بر میگیرد، هر کدام به نحوی میتوانند از امکانات بی‌نظیر تابلوهای فوق استفاده نمایند. دارا بودن سه رنگ نمایشی نسبت به تابلوهای تک رنگ، امکانات گسترده‌تری را جهت طراحی افکت‌های ویژه به تابلو خواهد داد، علاوه بر اینکه خود سه رنگ نیز نوشته‌ها و حروف را دارای جذابیت بیشتری از جهت دید مشتری می‌کند.


تابلوهای گرافیکی - خطی



در واقع شکل بزرگتر ارائه می‌گردد ترکیبی از تابلوهای خطی و گرافیکی است که به

علت تعداد سطر بالاتر امکان نمایش گرافیکهای زیباتر و بزرگتری را در خود دارد. این مدل از تابلوها دارای ۳۲ ردیف در عرض و ... در ستون میباشد. ابعاد ، تابلوها در عرض از ۸۰ سانت تا ۳ متر و در طول از ۳ متر تا ۲۰ متری تواند طراحی و ساخته شود. تابلوهای فوق با قابلیت تک رنگ و سه رنگ, تک پیکسل و یا چند پیکسلی کلاستری توانایی طراحی و ساخت را دارا می باشند .


تابلوهای کلاستری

 

کلاستر نام استوانه مجوف شکلی میباشد که درون آن با ۴ , ۵ , ۷ , ۹ , ۱۳ , و یا بیشتر LED رنگ و یا ترکیبی از رنگهای مختلف پر میشود. لبه بالای کلاستر جلوی تابش مستقیم نور خورشید را گرفته و باعث می شود که تابلو در روز نور کافی داشته باشد. تابلوهای کلاستری دارای ابعاد بزرگتری میباشد و خاص فضاهای بیرونی

است (out door) امکانات و توانمندیهای تابلوهای کلاستری با تابلوهای خطی تفاوت خاصی ندارد.

بلوک دیاگرام تابلو روان ساده

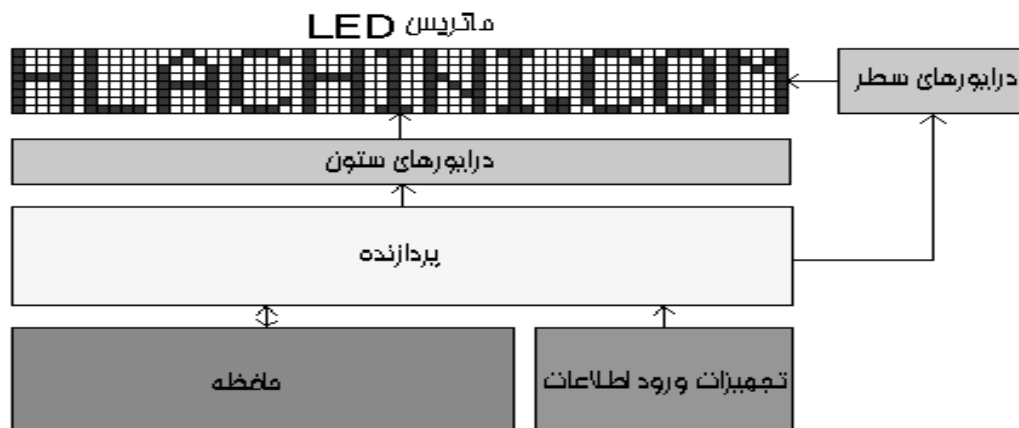

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، این تابلوها از بلوکهای :

- ماتریس LED
- درایورهای سطر و ستون
- پردازنده
- تجهیزات ورود اطلاعات
- حافظه

تشکیل شده‌اند.

در واقع یک تابلوی نمایشگر دیجیتالی، متن مورد نظر خود را از طریق تجهیزات ورودی همچون کیبورد و یا پورت سریال دریافت میکند. و این اطلاعات را در اختیار پردازنده قرار میدهد. سپس پردازنده پس از آنالیز اطلاعات آن را در حافظه تابلو ذخیره نموده. علاوه بر آن حافظه موجود در تابلو میتواند کدهای برنامه را در خود نگهداری نماید. از طرفی پردازنده با توجه به اطلاعات ذخیره شده، سیگنالهای لازم را جهت

نمایش تولید کرده و در اختیار درایورها قرار میدهد. با توجه به اینکه نحوه چیدمان LED ها در نمایشگر بنا به دلایلی که بعداً توضیح داده خواهد شد به صورت ماتریسی می باشد، لذا دو دسته درایور برای راه اندازی ماتریس نیاز است که شامل درایورهای سطر و درایورهای ستون میباشند. این درایورها با توجه به فرامین دریافتی از سوی پردازنده، با روشن و خاموش نگاه داشتن LED های موجود در ماتریس، باعث به نمایش در آمدن مطالب (اعم از متن و یا تصویر) بر روی ماتریس خواهند شد.


اثر فلیکر

اثر نور در چشم انسان برای مدت کوتاهی باقی می ماند. این خاصیت را اثر پس ماند نور می نامند. بر مبنای همین خاصیت است که در سینما و تلویزیون احساس پیوستگی تصویر بوجود می آید .

چنانچه تصاویری که از یک حرکت مثلاً راه رفتن انسان عکس برداری شود و سپس با سرعت ۱۶ بار در ثانیه به نمایش درآید، چشم انسان منقطع بودن تصاویر را احساس نکرده و تصاویر را بطور پیوسته حس می کند. بر مبنای این خاصیت بود که صنعت سینما بوجود آمد .

ترتیب کار به این صورت است که توسط یک دوربین فیلمبرداری مخصوص که قادر است در هر ثانیه ۱۶ تصویر از یک صحنه عکس برداری نماید، تصاویر تهیه شده سپس با همان سرعت به نمایش در می آیند. البته به علت اینکه با ۱۶ تصویر در ثانیه حرکات نرم و طبیعی نداریم، فرکانس مزبور بعداً به ۲۴ تصویر در ثانیه افزایش داده شد. در این فرکانس

 برای بیش از ۹۰ درصد حرکات، پیوستگی طبیعی بوجود می‌آید. به همین علت به فرکانس مزبور حد پیوستگی گفته میشود. مشکل دیگر مسئله چشمک زدن تصویر است .



در فرکانس ۲۴ تصویر در ثانیه اگر چه مسئله پیوستگی تصاویر حل میشود اما تصاویر چشمک می‌زنند و این بخاطر این است که چشم اگرچه در این فرکانس، تصاویر را پیوسته می‌بیند و حرکات را طبیعی احساس میکند اما خاموش شدن صحنه در حین تعویض یک تصویر به تصویر بعدی بوجود می‌آید را بصورت چشمک زدن تصویر احساس میکند. این پدیده بخصوص برای تصاویری با نور بیشتر محسوس‌تر است .


برای رفع این مشکل باید حداقل ۴۸ تصویر در ثانیه به نمایش درآید تا اثر چشمک زدن از بین رود. در سینما چون نمایش ۴۸ تصویر در ثانیه، اشکالات عملی بوجود می‌آورد، مسئله را به طریق دیگری حل نموده‌اند. به این ترتیب که سرعت حرکت نوار فیلم از مقابل لامپ پروژکتور همان ۲۴ تصویر در ثانیه است منتهی به کمک یک دیافراگم گردان به هنگام تعویض یک فریم به فریم بعدی و همچنین در زمان نمایش

فریم و درست در وسط زمان مزبور نور لامپ پروژکتور به فیلم قطع میشود. با اینکار هر فریم دو بار روشن و خاموش میشود .

با این تدبیر که هر تصویر دو بار روشن میشود و سرعت حرکت نوار ۲۴ تصویر در هر ثانیه است، از نظر چشم ۴۸ تصویر در ثانیه احساس میشود و مشکل چشمک زدن از بین میرود. در تابلوهای روان هم مسائل پیوستگی تصاویر و همچنین چشمک زدن، عوامل تعیین کننده سیستم جاروب و زمانهای مربوطه هستند .

جاروب ساده

جهت تشکیل تصویر بر روی پانل تابلو، نیاز به روشن و خاموش نگه داشتن LED های موجود بر روی تابلو متناسب با تصویر مورد نظر است. بنابراین نیاز به کنترل تک تک LED های موجود در تابلو میباشد. از طرفی هر LED دارای دو پایه است (با فرض تک رنگ بودن) و در صورتی که ما یک پانل LED با ماتریس ۱۶*۱۶ داشته باشیم، حدوداً دویست پایه و یا دویست سیم جهت کنترل داریم. مسلماً استفاده از این تعداد سیم مقرون به صرفه نخواهد و باعث پیچیدگی مدار خواهد شد. جهت بر طرف کردن مشکل فوق می توان پایه های یکسان در LED ها را به صورت سطری و ستونی به یکدیگر متصل نمود. به تصویر زیر دقت کنید :

 

همانطور که در تصویر مشاهده نمودید، در این آرایش آند تمامی LED های موجود در یک سطر یکسان به هم متصل شدند، همچنین کاتد LED های موجود در یک ستون نیز به هم اتصال داده شده‌اند.

حال ببینیم نحوه عملکرد این روش چگونه است. شما در این حالت جهت روشن کردن هر LED کافی است که سطری که آن LED در آنجا قرار دارد را به سطح ولتاژ مثبت اتصال داده و سپس ستون مربوط به همان LED را به زمین مدار وصل کنید.

با این روش ما توانستیم از تعداد سیمهای مورد نیاز جهت کنترل LED ها بکاهیم ولی در مقابل امکان کنترل همزمان تمامی سطرها را از دست دادیم و در هر لحظه فقط و فقط میتوان LED های موجود در یک سطر و یا یک ستون را کنترل نمود.

در ادامه همین بحث خواهید دید که جهت نمایش نیازی هم به تمامی LED ها نبوده و میتوان توسط جاروب نمودن سطرها و یا ستون‌ها نیز به نمایش تصویر در تابلو روان پرداخت.

به هر حال در صورت عدم استفاده از روش فوق شما مدار پیچیده‌ای خواهید داشت، مثلاً برای کنترل LED ها موجود در تصویر روبرو شما حداقل باید از طریق ۵۱۲

سیم مدار را کنترل میکردید. در حالی که با استفاده از روش ماتریسی شما فقط به ۳۲ سیم نیاز دارید. فقط در این حالت برنامه شما کمی پیچیده خواهد شد. که البته به نظر من شما یک بار برنامه می نویسید و همیشه از آن استفاده می کنید ولی سخت افزار را باید تا همیشه مونتاژ نموده و هزینه آن را پرداخت کنید .

جاروب یک در میان

حال فرض کنید شما یک تابلو با ۱۶ ستون می خواهید طراحی کنید و از جاروب ستونی هم استفاده می کنید حال زمان نمایش هر فریم برابر با ۱۶ میلی ثانیه خواهد بود و در هر فریم ۱۶ ستون جهت جاروب داریم پس زمان روشن بودن هر سستون برابر با ۱ میلی ثانیه خواهد بود.

خوب شما مدار را طراحی کرده و می سازید اما در پایان متوجه می شوید که نور LED ها بسیار کم تر از حالت معمولی است و حسابی متعجب خواهید شد که چرا با وجود استفاده از LED های مرغوب نور تابلو روان تا این حد کم است

نکته اینجاست که شما هر LED را فقط به مدت ۱ میلی ثانیه روشن نگاه می دارید و سپس به مدت ۱۵ برابر این مدت خاموش نگاه می دارید (به خاطر جاروب ۱۵ ستون دیگر) یعنی ۱ میلی ثانیه روشن و ۱۵ میلی ثانیه خاموش است. و در واقع اثر نور LED در چشم به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

جهت کم کردن این اثر و افزایش نور تابلو روان چند کار را می توان انجام داد :

۱- افزایش ولتاژ اعمالی به LED ها که معمولاً این کار خطر سوختن LED ها در اثر هنگ کردن تابلو افزایش داده و همچنین از عمر مفید آن نیز خواهد کاست.

۲- تقسیم تابلو به سگمنت های جداگانه مثلا برای مثال فوق تقسیم تابلو به ۲ سگمنت ۸ ستونی. این روش مناسبی است ولی به پیچیدگی نرم افزار و سخت افزار خواهد افزود و در تابلو های کوچک توصیه نمی شود.

۳- جاروب یک در میان، این روش راه حل مناسبی برای بر طرف نمودن مشکل فوق است. در عین حال که به پیچیدگی مدار منجر نخواهد شد و همچنین با تغییر ساده ای در الگوریتم برنامه میتوان از آن بهره برد.

ترتیب کار به این صورت است که ما هر فریم کامل را که در مثال فوق برابر با ۱۶ سطر است به دو نیم فریم تقسیم میکنیم. نیم فریم اول شامل ستون های فرد (۱،۳،۵،۷،۹،۱۱،۱۳،۱۵) و نیم فریم دوم شامل ستون های زوج (۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶) است. حال در هر جاروب فقط یکی از دو نیم فریم زوج و یا فرد را جاروب می کنیم .

بدین ترتیب که یکبار نیم فریم فرد و بار بعد نیم فریم زوج و دوباره نیم فریم فرد و ... در این حالت چون در هر بار فقط ۸ سطر جاروب میشوند لذا زمان روشن بودن هر LED بیشتر خواهد شد .

طراحی مدار slave

برای طراحی یک تابلو روان (یا گرافیکی) باید اول بدانیم یک تابلو روان از چه قسمت های تشکیل شده است که در این گزارش کار مختصرا درباره ی این قسمت ها توضیح داده ایم وبعد این قسمتها از چه قطعاتی تشکیل شده اند را توضیح خواهیم داد. که در نهایت با شناخت قسمت های مختلف و قطعات می توان یک شماتیک برای تابلو روان طراحی کرد.

معمولا تابلو روان ها و تابلو های رنگی از سه قسمت اصلی تشکیل می شوند که عبارت اند از:


۱. پردازشگر

۲. درایو

۳. صفحه نمایش

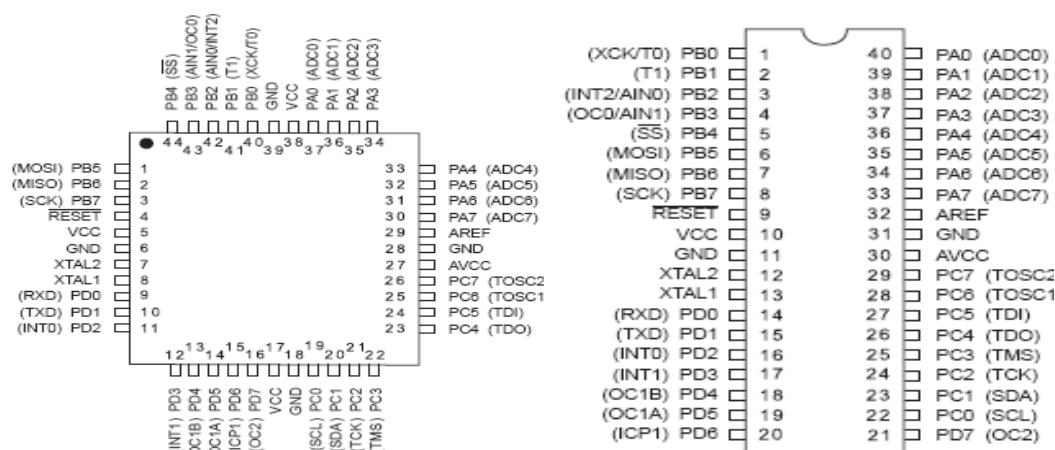۱. پردازشگر:

به قسمتی از مدار گفته می شود که اطلاعات را از کامپیوتر یا ... می گیرد و در خود اطلاعات را نسبت به مدار خروجی پردازش می کند و تغییرات لازم برای نمایش روی صفحه نمایش می دهد که ما در این پروژه از آی سی میکرو کنترلر ATmega^{۳۲} استفاده کرده ایم که در بازار ایران هر دو نوع معمولی و SMD موجود می باشد که بعداً توضیحات کامل آن را شرح می کنیم .




ATmega^{۳۲}


۲. درایو ها:

به قسمتی از مدار تابلو روان گفته می شود که به سطر و ستون های مدار متصل شده است که وظیفه اصلی این قسمت تامین جریان قسمت صفحه نمایش می باشد . اگر ما از درایور ها استفاده نکنیم صفحه نمایش نه نور کافی را دارد و نه نور یکسان در کل صفحه نمایش که ما در این پروژه از آی سی های UDN۲۹۸۱ که آی سی های جریان دهنده هستند که باید به قسمت مثبت led ها متصل شود و دوم از آی سی ULN۲۸۰۱ که آی سی های جریان گیرنده می باشند که باید به قسمت منفی led ها متصل شوند استفاده کرده ایم که بعداً توضیحات کامل آن را شرح می کنیم .

نمای ظاهری

 

UDN۲۹۸۱

 


ULN۲۸۰۱

۳. صفحه نمایش :

یکی از مهمترین قسمت مدار که در مقابل دید مردم می باشد که باید با نور و کیفیت تصویر جلب توجه کند که باید در این قسمت در انتخاب led های مناسب (پرنور و نور یکدست) در بازار انواع مختلفی در شکل زیر عکس ۸*۸ که led های یک ماتریس آماده آن rgb نیز می




باشند نشان داده ایم.

 

ماتریس ۸*۸ rgb

 در این پروژه ما اول می خواستیم از led های rgb استفاده کنیم که بعد به دلیل این که این led ها هم نور کمتری نسبت به ۳ عدد led قرمز و سبز و آبی می دهند و همچنین قیمت ۱ عدد rgb led از ۳ عدد led قرمز و سبز و آبی گران تر می باشد ما تصمیم گرفتیم که از ۳ عدد led قرمز سبز آبی استفاده کنیم .



نمای شماتیک led rgb و led های قرمز سبز آبی که به دلیل پرینت سیاه و سفید رنگ آنها معلوم نمی باشد

توضیحات کلی قطعات برد slave و master

برد MASTER

۱- ۳۲ ATMEGA

۲- ۲۳۲ MAX

۳- LM۲۵۷۶ (منبع تغذیه سوئیچینگ)

برد SLAVE

۱- ۱۶ ATMEGA

۲- ۴۰۲۸

۳- UDN۲۹۸۱

۴- ULN۲۸۰۳A

۵- مقاومت های کنترل جریان

قطعات برد MASTER

۱- ۳۲ ATMEGA

میکروهای AVR دارای انعطاف پذیری غیر قابل مقایسه و بی همتایی هستند. آن ها قادر به ترکیب هر نوع کدی با یک معماری کارآمد از طریق زبان های C و

ASSEMBLY هستند و قادرند از طریق این برنامه ها تمام پارامتر های ممکن در یک سیکل یا چرخه ی ماشین را با دقت بسیار بالا هماهنگ کنند. میکرو AVR دارای معماری است که می تواند در تمام جهات استفاده شود. این میکرو دارای معماری است که به ما کارایی ۱۶ بیتی ارائه می دهد که البته قیمتش به اندازه یک ۸ بیتی تمام می شود.

بهره های کلیدی AVR

دارای بهترین MCU برای حافظه ی فلش (MCU: Master Control Unit)

دارای سیستمی با بهترین هماهنگی

دارای بالاترین کارایی و اجرا در CPU (یک دستورالعمل در هر سیکل کلاک)

دارای کدهایی با کوچکترین ساینز

دارای حافظه ی خود برنامه ریز

دارای سخت افزار ضرب کننده روی خود

دارای بهترین ابزار ها برای پیشرفت و ترقی

دارای حالات زیادی برای ترفیع دادن یا UPGRADE

میکروکنترلر AVR بر مبنای معماری RISC (کاهش مجموعه دستورالعمل های کامپیوتر) پایه گذاری شده و مجموعه ای از دستورالعمل ها را که با ۳۲ ثبات کار می کنند ترکیب می کند. به کار گرفتن حافظه از نوع فلش که AVR ها به طور یکسان از آن بهره می برند از جمله مزایای آن ها است. یک میکرو AVR می تواند با استفاده از یک منبع تغذیه ی ۲.۷ تا ۵.۵ ولتی از طریق شش پین ساده در عرض چند ثانیه برنامه ریزی شود. میکروهای AVR در هر جا که باشند با ۱.۸ ولت تا ۵.۵ ولت تغذیه می شوند. البته با انواع توان پایین که موجودند.

خانواده های محصولات AVR

Tiny AVR

میکروکنترلری با اهداف کلی و با بیش از ۴ کیلو بایت حافظه فلش و ۱۲۸ بایت حافظه استاتیک و قابل برنامه ریزی است. (منظور از حافظه استاتیک SRAM و حافظه ی قابل برنامه ریزی EEPROM است.)

Mega AVR

این نوع میکرو ها قابلیت خود برنامه ریزی دارند و می توان آن ها را بدون استفاده از مدارات اضافه برنامه ریزی کرد. همچنین بیش از ۲۵۶ K بایت حافظه ی فلش و ۴K بایت حافظه ی استاتیک و قابل برنامه ریزی دارند.

LCD AVR

این نوع میکرو دارای درایور برای نمایشگر LCD با قابلیت کنترل اتوماتیک تباین و مقایسه ی تصویر می باشد. باعث تمدید عمر باتری می شود و در حالت فعال دارای توان مصرفی پایینی است.

توان مصرفی پایین:

توان مصرفی پایین آن ها برای استفاده بهینه از باتری و همچنین کاربرد میکرو در وسایل سیار و سفری طراحی شده که میکرو های جدید AVR با توان مصرفی کم از شش روش اضافی در مقدار توان مصرفی برای انجام عملیات بهره می برند. این میکرو ها تا مقدار ۱.۸ ولت قابل تغذیه هستند که این امر باعث طولانی تر شدن عمر باتری می شود. در میکرو هایی با توان پایین عملیات شبیه حالت Standby هستند. یعنی میکرو می تواند تمام اعمال داخلی و جنبی را متوقف کند و کریستال خارجی را به همان وضعیت شش کلاک در هر چرخه رها کند.

مدل های tiny AVR:

میکروهای مدل tiny توانایی های عظیمی دارند به خاطر کوچک بودن و داشتن MCU بسیار پر قدرت به اینگونه میکروها نیاز فراوانی هست آنها به هیچ منطق خارجی نیاز نداشته و به همراه یک مجتمع مبدل آنالوگ به دیجیتال و یک حافظه قابل برنامه ریزی EEPROM قابلیت های خود را ثابت می کنند.

نکات کلیدی و سودمند مدل Tiny آنها به منظور انجام یک عملیات ساده بهینه سازی شده و در ساخت وسایلی که به میکرو های کوچک احتیاج است کاربرد فراوان دارند. کارایی عظیم آنها برای ارزش و بهای وسایل موثر است.

مدل های Mega AVR

اگر شما به میکرویی احتیاج دارید که دارای سرعت و کارایی بالا باشد و توانایی اجرای حجم زیادی از کد برنامه را داشته و بتواند داده های زیادی را سروسامان دهد باید از AVR های مدل Mega استفاده کنید آنها به ازای هر یک مگا مرتز سرعت ، توانایی اجرای یک میلیون دستورالعمل در هر یک ثانیه را دارند همچنین قابل برنامه ریزی و بروزرسانی کدها با سرعت و امنیت بسیار بالایی هستند.

نکات کلیدی و سودمند مدل Mega: حافظه سریع از نوع فلش با عملکرد خود برنامه ریز و بلوکه ی بوت (Boot Block) دقت بسیار بالای ۸-کانال در تبدیل آنالوگ به دیجیتال ۱۰ بیتی USART و SPI و TWI بر طبق واسطه های سریال واسطه ی JTAG بر طبق AVR IEEE ۱۰۹۴۱۱ مدل LCD آنها با بالاترین یکپارچگی و انعطاف پذیری ممکن طراحی شده اند و با داشتن درایور LCD و کنترلر اتوماتیک وضوح تصویر، بهترین واسطه را با انسان دارند و دارای توان مصرفی پایین و کارایی بالایی هستند. اولین عضو این خانواده ۱۰۰ سگمنت داشت و دارای یک UART و SPI به منظور ارتباط به صورت سریال بود.

نکات کلیدی و سودمند مدل LCD

کارایی فوق العاده با سرعت یک میلیون دستورالعمل در ثانیه به ازای یک مگاهرتز واسطه ما برای ارتباط با انسان: وقفه های صفحه کلید و درایور نمایشگر LCD آنها این اجازه را به طراح سیستم می دهند که توان مصرفی را در برابر سرعت پردازش تا جایی که امکان دارد بهینه کند.

نکات کلیدی و سودمند حافظه ی فلش خود برنامه ریز:

- قابلیت دوباره برنامه ریزی کردن بدون احتیاج به اجزای خارجی
- ۱۲۸ بایت کوچک که به صورت فلش سکتور بندی شده اند
- داشتن مقدار متغیر در سائز بلوکه ی بوت (Boot Block)
- خواندن به هنگام نوشتن
- بسیار آسان برای استفاده
- کاهش یافتن زمان برنامه ریزی
- کنترل کردن برنامه ریزی به صورت سخت افزاری

راه های مختلف برای عمل برنامه ریزی:

- موازی یا Parallel یکی از سریعترین روشهای برنامه ریزی سازگار با برنامه نویس های (programmers) اصلی
- خود برنامه ریزی توسط هر اتصال فیزیکی
- برنامه ریزی توسط هر نوع واسطه ای از قبیل TWI و SPI و غیره
- دارا بودن امنیت صد درصد در بروزرسانی و کد کردن
- ISP: واسطه سه سیمی محلی برای بروزرسانی سریع آسان و موثر در استفاده

خصوصیات MEGA۳۲

۱. سرعتی تا ۱۶ MIPS در فرکانس ۱۶ MHz دارد.
۲. دارای ۱۳۱ دستورالعمل با کارایی بالا می باشد که در یک ماشین سیکل اجرا می شوند

۳. ۳۲ K بایت حافظه FLASH با قابلیت ۱۰۰۰۰ بار نوشتن و پاک کردن .
۴. ۴۲۰۱ بایت حافظه SRAM داخلی
۵. ۲۱۵ بایت حافظه EEPROM با قابلیت ۱۰۰۰۰۰ بار پاک کردن .
۶. ۴ کانال PWM
۷. دارای ۶ حالت SLEEP
۸. ولتاژ کاری ۷۲.۷ تا ۷۵.۵ برای سری L
۹. ولتاژ کاری ۷۴.۵ تا ۷۵.۵ برای سری MEGA۳۲
۱۰. میزان جریانی برای ، ۱MHz ، ۳۷ برای نوع L در حالت بیکاری ۰.۳۵ mA و در حالت فعال ۱.۱ mA و در حالت Power Down کمتر از ۱uA.
۱۱. دارای ۲ بایت فیوز بیت

۲- MAX ۲۳۲

همچنین از میکرو به منظور ارتباط سریال با کامپیوتر استفاده می شود، زیرا این مدار قابلیت ارتباط سریال و دریافت اطلاعات از طریق سریال می باشد. ارتباط سریال با استاندارد RS۲۳۲ و از طریق آی سی های MAX ۲۳۳ و MAX ۲۳۲ انجام می شود. مزیت آی سی MAX ۲۳۳ نسبت به MAX ۲۳۲ این است که دیگر نیازی به خازن ها نمی باشد.

در این مدار از MAX ۲۳۲ به منظور تبدیل سطوح منطقی TTL به RS۲۳۲ استفاده می کنیم این

قطعه ۰ تا ۵ ولت را به ۳ تا ۲۵ ولت (سطح صفر RS۲۳۲) و ۳- تا ۲۵- ولت (سطح یک RS۲۳۲)


تبدیل می کند.

مزایا

- ۱- ارتباط سریال به صورت دو طرفه (ارسال و دریافت)
- ۲- قابلیت پشتیبانی از دوارتباط سریال جدا از هم بدون تداخل
- ۳- ولتاژ تغذیه ۵ ولت
- ۴- قابلیت پشتیبانی از Baud rate های بالا

معایب

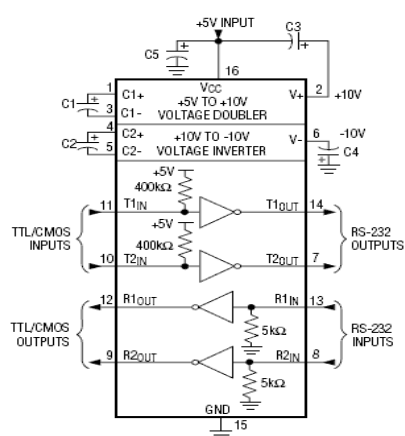
- ۱- نیاز به خازن های خارجی : که می توان از خازن $1\mu F$ تا $22\mu F$ استفاده کرد که به صورت معمول از ۴ عدد خازن $22\mu F$ استفاده می شود .




طریقه ی وصل کردن آن به مدار به صورت زیر است :

شرح :

 - ۱- همان طور که در شکل دیده می شود تغذیه آن ۵ ولت است.
- ۲- از ۴ عدد خازن استفاده شده است .



پورت سریال PC نیز به صورت زیر است :

SERIAL MOUSE			
 Mating face of male 9D male			
PIN#	SIGNAL	PIN#	SIGNAL
1	NC	6	NC
2	RX	7	RTS
3	TX	8	NC
4	DTR	9	NC
5	GND		
PS/2 CABLES			

در جدول زیر عملکرد هر کدام از پایه آمده است :

عملکرد		Pin
۱	Carrier Detect	آیا مودم به یک خط تلفن متصل است ؟
۲	Receive Data	کامپیوتر اطلاعات ارسال شده توسط مودم را دریافت می نماید.
۳	Transmit Data	کامپیوتر اطلاعاتی را برای مودم ارسال می دارد.
۴	Data Terminal Ready	کامپیوتر به مودم آمادگی خود را برای ارتباط اعلام می دارد.
۵	Signal Ground	زمین سیگنال
۶	Data Set Ready	مودم آمادگی خود را برای ارتباط به کامپیوتر اعلام می دارد.
۷	Request To Send	کامپیوتر از مودم در رابطه با ارسال اطلاعات سوال می نماید.
۸	Clear To Send	مودم به کامپیوتر اعلام می نماید که می تواند اطلاعاتی را ارسال دارد.
۹	Ring Indicator	زنگ تلفن تشخیص داده خواهد شد.

در ارتباط با میکرو از پین های ۲ و ۳ و ۵ استفاده می شود .

۴- LM۲۵۷۶ (منبع تغذیه سوئیچینگ)

منبع سوئیچینگ

منابع خطی مانند یک مقاومت متغیر به عنوان یک مقسم ولتاژ عمل می کنند. در

این حالت توان تلف شده در دستگاه به صورت خطی با اختلاف ولتاژ ورودی/خروجی

و جریان عبوری در رابطه است. به سادگی مقدار توان تلف شده را می‌توان به این صورت محاسبه کرد .

به عنوان مثال فرض کنید شما برای تغذیه یک مدار میکروکنترلری با یک ۷۸۰۵ ولتاژ ۵V در مدار درست کرده‌اید. در این حالت اگر جریان متوسط مدار شما ۱ آمپر باشد، توان تلف شده بر روی رگولاتور ۷۸۰۵ برای ولتاژ ورودی ۹ ولت برابر ۴ وات و برای ولتاژ ۱۲ ولت برابر ۷ وات است.

ولی در منابع تغذیه سوئیچینگ توان تلف شده رابطه مستقیمی با اختلاف ولتاژ در اینجا فقط یک پارامتر به .مطرح است (Efficiency) ورودی و خروجی ندارد عنوان بازده

این بازده در منابع تغذیه سوئیچینگ معمولاً در حدود ۷۵ تا ۹۰ درصد است. در این حالت توان تلف شده به این صورت به دست می‌آید:

حالا در نظر بگیرد که به‌جای آن ۷۸۰۵ شما یک منبع تغذیه سوئیچینگ DC/DC با بازده ۷۸٪ درست کرده‌اید. در این حالت بدون نگرانی از افزایش ولتاژ ورودی، توان تلف شده ۱.۱ وات است! معمولاً بازده با افزایش ولتاژ ورودی افزایش نیز پیدا می‌کند.

شرح منبع تغذیه سوئیچینگ :

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power Supply) یا SMPS یک واحد منبع تغذیه توان (psu) است که به روش سوئیچینگ عمل رگولاسیون را انجام می‌دهد. برای ثابت نگه داشتن ولتاژ و جریان خروجی یک منبع تغذیه دو روش رگولاتور خطی و رگولاتور به روش سوئیچینگ وجود دارد.


در روش رگولاتور خطی از ترانس و المانهای یکسو کننده جریان و فیلتر استفاده

می‌شود. عیب این روش تلفات بالا و بازدهی پائین و عدم دسترسی به رگولاسیون دقیق و مقادیر دلخواه در خروجی این نوع منبع تغذیه است. یک مقایسه را می‌توان بین این دو روش به این صورت بررسی کرد:

- ۱- در روش خطی ترانسها در فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز کار می‌کنند که در نتیجه دارای اندازه و حجم بیشتری هستند ولی در روش سوئیچینگ به دلیل استفاده از فرکانس بالای ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوهرتز حجم و وزن ترانسها را می‌توان کاهش داد.
- ۲- بازده توان در روش سوئیچینگ بیشتر از روش خطی است. یک منبع خطی با تلف کردن میزان توان، خروجی خود را رگوله می‌کند ولی در روش سوئیچینگ با تغییر میزان دوره سیکل سوئیچ یا همان (duty cycle) می‌توان ولتاژ و جریان خروجی را کنترل کرد.

(در توانهای بالا از روش PWM و در توانهای پائین تر از ۳۰ وات از روش کلید زنی به صورت پالسهای معمولی استفاده می‌شود) یک طرح خوب در این روش می‌تواند تا ۹۵٪ بازدهی داشته باشد.

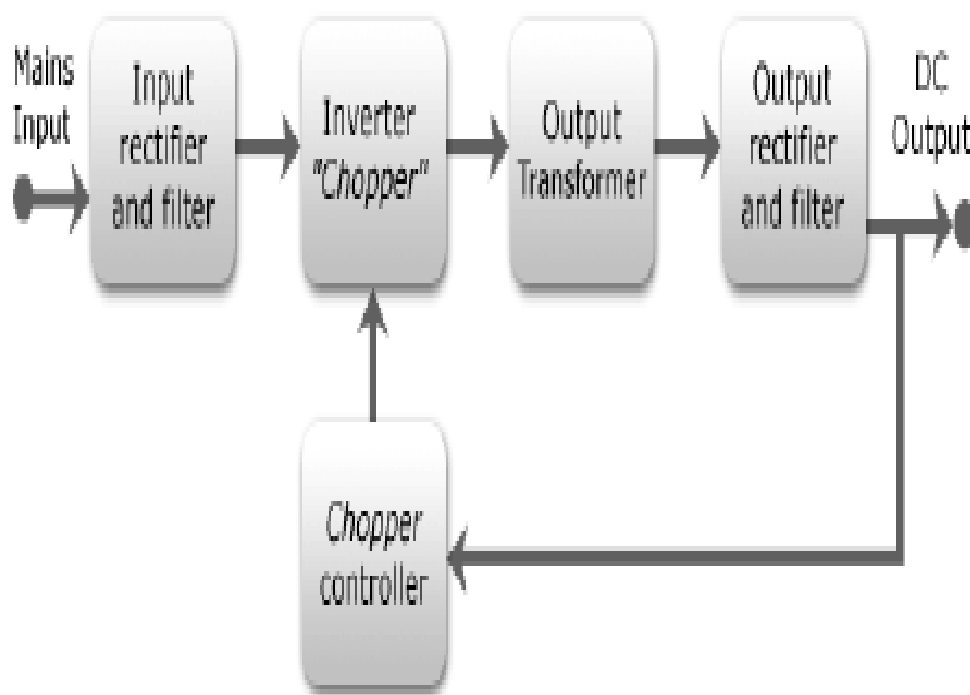موردی که در منابع تغذیه سوئیچینگ وجود دارد بحث نویز و اثرهای ناخواسته الکترومغناطیسی است که می‌بایست از فیلتر EMI و اتصالات RF استفاده کرد. شکل زیر بلوک دیاگرام منبع تغذیه سوئیچینگ را نشان می‌دهد.



در طرح منبع تغذیه سوئیچینگ اگر ورودی اصلی AC باشد ابتدا از یک طبقه یکسو کننده عبور می کند. طبقه یکسو کننده یک ولتاژ dc رگوله نشده ایجاد می کند که این ولتاژ dc به خازنهای فیلترینگ بزرگ متصل می شود جریان کشیده شده توسط این یکسو کننده از منبع تغذیه AC باعث ایجاد پالسهای کوتاه در اطراف پیک ولتاژ AC می شود.

این پالسهای کوچک در فرکانسهای بالا باعث کاهش فاکتور توان منبع تغذیه سوئیچینگ می شوند در اینجا از تکنیکی باید استفاده کرد و جریان یکسو شده را مجبور کرد تا شبیه یک شکل موج سینوسی باشد که در واقع فاکتور توان اصلاح شود .

یک SMPS با ورودی DC به این مرحله (یکسو کننده) احتیاجی نداریم. می توانیم برای ورودی SMPS یک سوئیچ انتخاب حالت قرار دهیم که برای حالت DC مدار یکسو کننده در ورودی سیستم حذف شود و برای حالت ac نیز دو حالت ۱۲۰ و ۲۲۰ ولت قرار دهیم . (در حالت ۱۲۰ ولت یک مدار دو برابر کننده ولتاژ و در حالت ۲۲۰ ولت یک یکسو کننده در طرح ورودی قرار بگیرد) در مرحله اینورتر دوباره این مقدار dc به AC تبدیل می شود فرکانس کار این اینورتر (منظور سوئیچ کردن ها) بیش از ۲۰ کیلوهرتز انتخاب می شود (جهت عدم شنود صدای ترانس) در مرحله بعد ترانس با تعداد دورهای پیچشی کم وجود دارد (به دلیل فرکانس بالا دور سیم پیچ ترانس کم می شود و بسته به نیاز ترانس افزایش یافته یا کاهش یافته است) (عمل سوئیچ معمولاً به کمک چند طبقه MOSFET جهت رسیدن به بهره بالا انجام می شود).

منبع تغذیه سوئیچینگ DC/DC با LM۲۵۷۶

مبدل های DC/DC از پر کاربردترین استفاده های سوئیچینگ می باشد. تراشه های فراوانی نیز برای این منظور وجود دارد. یکی از این تراشه های LM۲۵۷۶ است که می توان به سادگی به کمک آن یک مبدل DC/DC درست کرد. این تراشه می تواند تا ۳A جریان ایجاد کند و یک رگولاتور Step-Down است به این معنی که ولتاژ خروجی کمتر از ولتاژ ورودی است. به این رگولاتورها Buck هم گفته می شود (در مقابل Boost که افزایش دهنده ولتاژ است).

LM2576 به قطعات جانبی زیادی نیاز ندارد و مدار ساده‌ای

دارد

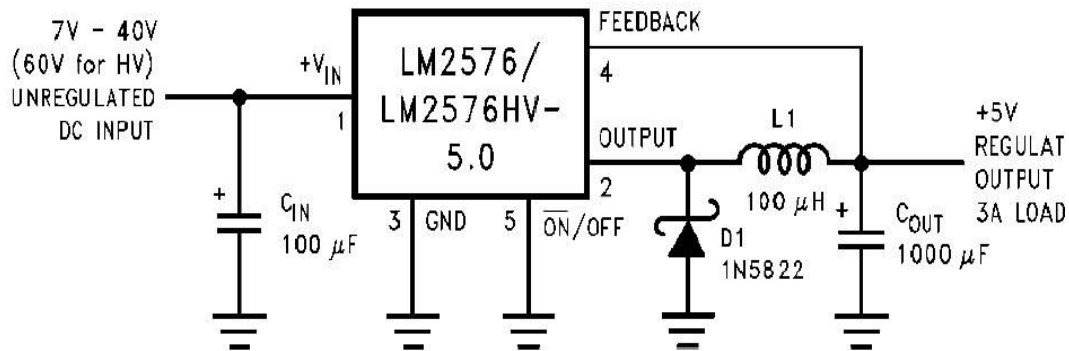


FIGURE 1

همان طور که مشخص است، این مدار فقط نیاز به یک دیود سریع شاتکی، یک سلف با هسته فریت و دو خازن دارد. البته در مدل‌های با ولتاژ قابل تنظیم، نیاز به دو مقاومت به عنوان مقسم ولتاژ نیز هست.

منبع تغذیه تابلو روان :

از دو مدار تغذیه سوئیچینگ یکی به صورت متغیر و دیگری به صورت ثابت استفاده شده است که شکل این مدار در زیر آمده است:

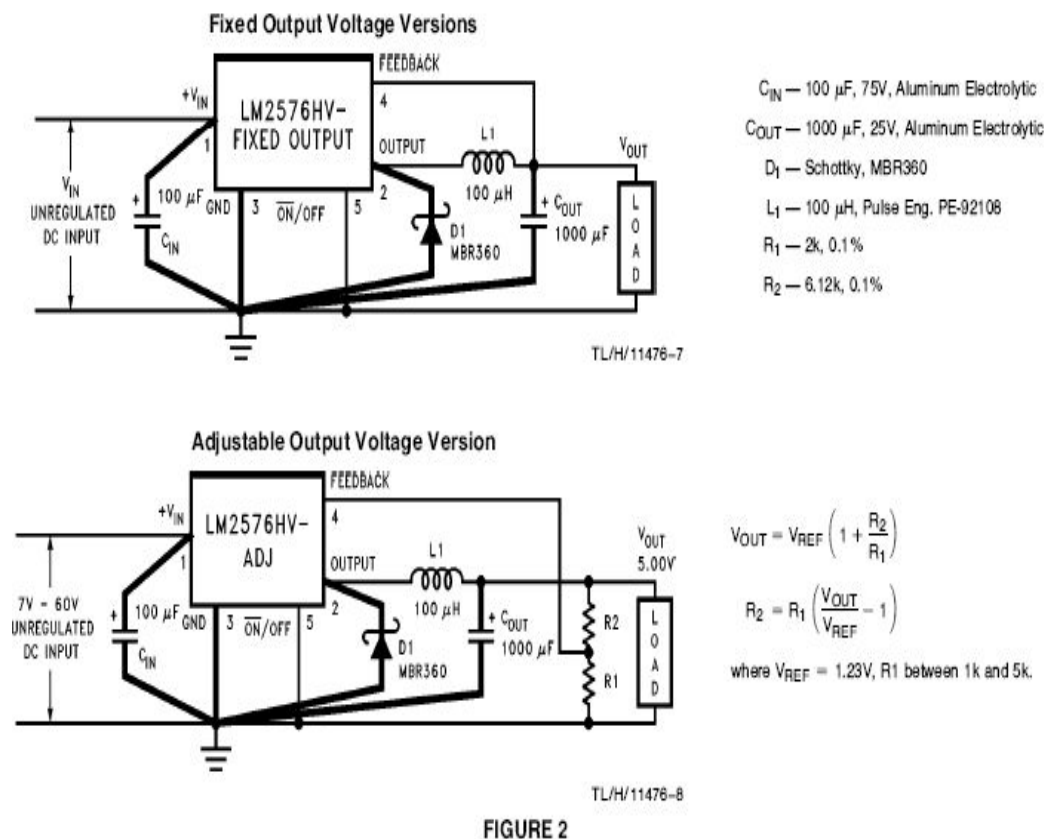


FIGURE 2

دلیل استفاده از دو منبع این است :

۱- میکرو وسایر IC ها با ۵v کار می کنند ولی ولتاژ کار LED ها متغیر است و دلیل آن هم قابلیت تنظیم نور LED ها است پس قسمت ثابت برای IC ها و قسمت متغیر برای LED ها است.

۲- اگر LED ها زمان روشن شدن جریان زیادی مصرف کنند در کار میکرو اشکالی پیش نیاید .

ولی چون مدار مشترک است اگر ولتاژ LED ها از ۷v بیشتر شود ممکن است میکرو در عملکرد خود دچار مشکل شود.

قطعات برد SLAVE


ATMEGA ۳۲ -

۱- این میکرو در قسمت قبل توضیح داده شده است

CD۴۰۲۸BM-۲

آی سی CD۴۰۲۸BM (خروجی با انتخاب بالا فعال می شود). "یک"

 منطقی را در خروجی انتخاب شده نشان می دهد . یعنی با سطح منقی یک کار می کند. این آی سی یک دیکودر ۴ به ۱۰ می باشد یعنی اعداد باینری ۴ رقمی را به اعداد دهدهی تبدیل می کند البته ماکسیمم آن عدد ۱۰ است. اگر از عدد ۱۰ بیشتر باشد به رقم چهارم آن نگاه می کند اگر آن ۰ باشد خروجی ۸ و اگر آن ۱ باشد خروجی ۹ می شود. که مدار منطقی داخلی آن به صورت زیر است.



مشخصات


- پهنای رنج ولتاژ تغذیه : ۳ تا ۱۵ ولت
- مصونیت بالا در برابر نویز: $VDD + 0.45$
- مطابقت با $74L$
- عملکرد منبع منفرد
- امپدانس ورودی ۱۰ تا ۱۲ اهم نمونه

ظرفیت های ماکزیمم مطلق

- ولتاژ تغذیه $DC: -0.5V$ تا $+18V$
- ولتاژ ورودی: $-0.5V$ تا $VDD + 0.5V$
- محدوده دمای ذخیره : $-65^{\circ}C$ to $+150^{\circ}C$
- اتلاف توان
- خط ورودی دو طرفه ۷۰۰ میلی وات
- خط خروجی معمولی ۵۰۰ میلی وات
- دمای هادی در محل پیوند در ۱۰ ثانیه $260^{\circ}C$

حالت های عمل کرد توصیه شده

 - ولتاژ تغذیه ی $DC (VDD)$ ۳ تا ۱۵ ولت
- ولتاژ ورودی (VIN) ۰V تا VDD
- شکل ظاهری آن



جدول عملکرد آی سی **CD۴۰۲۸BM**

	D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	} BCD States
	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	} Extraordinary States
	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	


1 = High Level

0 = Low Level

۳- UDN۲۹۸۱

شکل ظاهری و مزایا:

 - ورودی های سازگار با سری های TTL, DTL, PMOS, CMOS .
- ۵۰۰ mA ظرفیت جریان خروجی
- خروجی های دارای محافظ حالت ناپایدار
- ولتاژ شکست خروجی تا ۵۰ ولت
- package نوع DIP و SOIC



20-pin SOICW (package LW)



18-pin DIP (Package A)

شرح

توصیه می شود به استفاده ی سویچینگ ویژگی برتری است که نسبت به جداسازی زمین دیجیتال و آنالوگ مزیت دارد این قطعه تا ۵۰ ولت تغذیه و جریان خروجی ۵۰۰ میلی آمپر را دارا می باشد. ۸ کانال درایور برای سازگار کردن میان سطح دیجیتال و بار های جریان بالا مفید می باشند .

بارهای خاص شامل رله ها ،سیم پیچ ها ،لامپ ها،موتورهای پله ای یا خودمهار، چکش های چاپ و LED ها؛ همه ی این قطعات ممکن با سیستم های دیجیتال ۵ ولت، DTL،TTL،CMOS و ۵ ولت استفاده شوند.


پکیج های این قطعه که عرضه می شوند به صورت الکتریکی تبادل پذیرند و حد اکثر ولتاژ غیر معمول خروجی تا ۵۰ ولت را دوام خواهد آورد و تا حداقل ۵ ولت کار می کند.

همه ی قطعات در این سری مجهز به مقاومت محدود کننده ی جریان و دیودهای محافظ حالت نا پایداری باشند و با یک ورودی High active فعال هستند.


پسوند A حاکی از این است که یک پکیج دو طرفه پلاستیکی سربی ۱۸ پایه با بدنه ی سربی مس اندود برای بهینه سازی اتلاف انرژی. طبق حالت های عملکرد معمولی ، این قطعه به طور پیوسته ۱۲۰ میلی آمپر را برای هر یک از هشت خروجی در یک محیط با دمای ۵۰ درجه سلسیوس و تغذیه ی ۱۵ ولت تحمل می کند.

پسوند LW پکیج تهیه شده در یک پکیج SOIC ۲۰ پایه با مشخصات حرارتی بهینه شده درخور مقایسه با ورژن ۱۸ پایه ی SOIC که جایگزینش شده است.

18-pin DIP (A Package)

 

20-pin SOICW (LW Package)

 

پایه های ۱ تا ۸ ورودی ها و پایه های ۱۱ تا ۱۸ هم خروجی های هردرایور می باشد.

مشخصات این IC به شرح زیر می باشد:

۱- رنج ولتاژ خروجی: $5\text{ V to }50\text{ V}$

۲- رنج ولتاژ ورودی: 5 تا 15V

۳- جریان خروجی : 500mA

۴- T_A : $-20^{\circ}\text{C to }+85^{\circ}$

Selection Guide

Part Number	Package	Packing	Ambient Temperature $T_A (^{\circ}\text{C})$
UDN2981A-T	18-pin DIP	21 per tube	-20 to 85

Absolute Maximum Ratings

Characteristic	Symbol	Notes	Rating	Units
Output Voltage Range	V_{CE}		5 to 50	V
Input Voltage	V_{IN}	UDN2981	25	V
		A2982, UDN2982	20	V
Output Current	I_{OUT}		-500	mA
Package Power Dissipation	P_D	See graph	-	-
Operating Ambient Temperature	T_A	Range E	-40 to 85	$^{\circ}\text{C}$
		Range S	-20 to 85	$^{\circ}\text{C}$
Maximum Junction Temperature	$T_J(\text{max})$		150	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}		-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS^{1,2} at $T_A = +25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified).

Characteristic	Symbol	Variant	Test Conditions	Test Fig.	Min.	Typ.	Max.	Units
Output Leakage Current ³	I_{CEX}	All	$V_{IN} = 0.4\text{ V}$, $V_S = 50\text{ V}$, $T_A = 70^\circ\text{C}$	1	—	—	200	μA
Output Sustaining Voltage	$V_{CE(SUS)}$	All	$I_{OUT} = -45\text{ mA}$	—	35	—	—	V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	All	$V_{IN} = 2.4\text{ V}$, $I_{OUT} = -100\text{ mA}$	2	—	1.6	1.8	V
			$V_{IN} = 2.4\text{ V}$, $I_{OUT} = -225\text{ mA}$	2	—	1.7	1.9	V
			$V_{IN} = 2.4\text{ V}$, $I_{OUT} = -350\text{ mA}$	2	—	1.8	2.0	V
Input Current	$I_{IN(ON)}$	2981	$V_{IN} = 2.4\text{ V}$	3	—	140	200	μA
			$V_{IN} = 3.85\text{ V}$	3	—	310	450	μA
		2982	$V_{IN} = 2.4\text{ V}$	3	—	140	200	μA
			$V_{IN} = 12\text{ V}$	3	—	1.25	1.93	mA
Output Source Current (Outputs Open)	I_{OUT}	2981	$V_{IN} = 2.4\text{ V}$, $V_{CE} = 2.0\text{ V}$	2	-350	—	—	mA
		2982	$V_{IN} = 2.4\text{ V}$, $V_{CE} = 2.0\text{ V}$	2	-350	—	—	mA
Supply Current Leakage Current	I_S	All	$V_{IN} = 2.4\text{ V}^*$, $V_S = 50\text{ V}$	4	—	—	10	mA
Clamp Diode Current	I_R	All	$V_R = 50\text{ V}$, $V_{IN} = 0.4\text{ V}^*$	5	—	—	50	μA
Clamp Diode Forward Voltage	V_F	All	$I_F = 350\text{ mA}$	6	—	1.5	2.0	V
Turn-On Delay	t_{ON}	All	0.5 E_{IN} to 0.5 E_{OUT} , $R_L = 100\Omega$, $V_S = 35\text{ V}$	—	—	1.0	2.0	μs
Turn-Off Delay ⁴	t_{OFF}	All	0.5 E_{IN} to 0.5 E_{OUT} , $R_L = 100\Omega$, $V_S = 35\text{ V}$, See Note	—	—	5.0	10	μs

۱. جریان منفی به عنوان ورودی در بیرون پایانه ی قطعه ی مشخص شده تعیین گردیده است.

۲. تمام ورودی های استفاده نشده باید به زمین متصل شود. مقاومت های پایین کش (تقریباً $10\text{ K}\Omega$)


برای ورودی هایی تعبیه شده اند که اجازه دارند زمانی که تغذیه V_S اعمال شده باشد رها بمانند.

۳. همه ی ورودی ها به طور همزمان .

۴. تاخیر خاموشی تحت تاثیر انواع بار می باشد. کارایی سیستم ها به خوبی تحت فرمان بارهای خروجی تعیین شده ممکن است عوامل زمان بندی را برای بعضی طرح

ها، نمایشگر های چند بخشی یا زمانی که مخلوط کننده با درایور های سینک استفاده می شود تعیین کند.

نمای یکی از هشت درایور

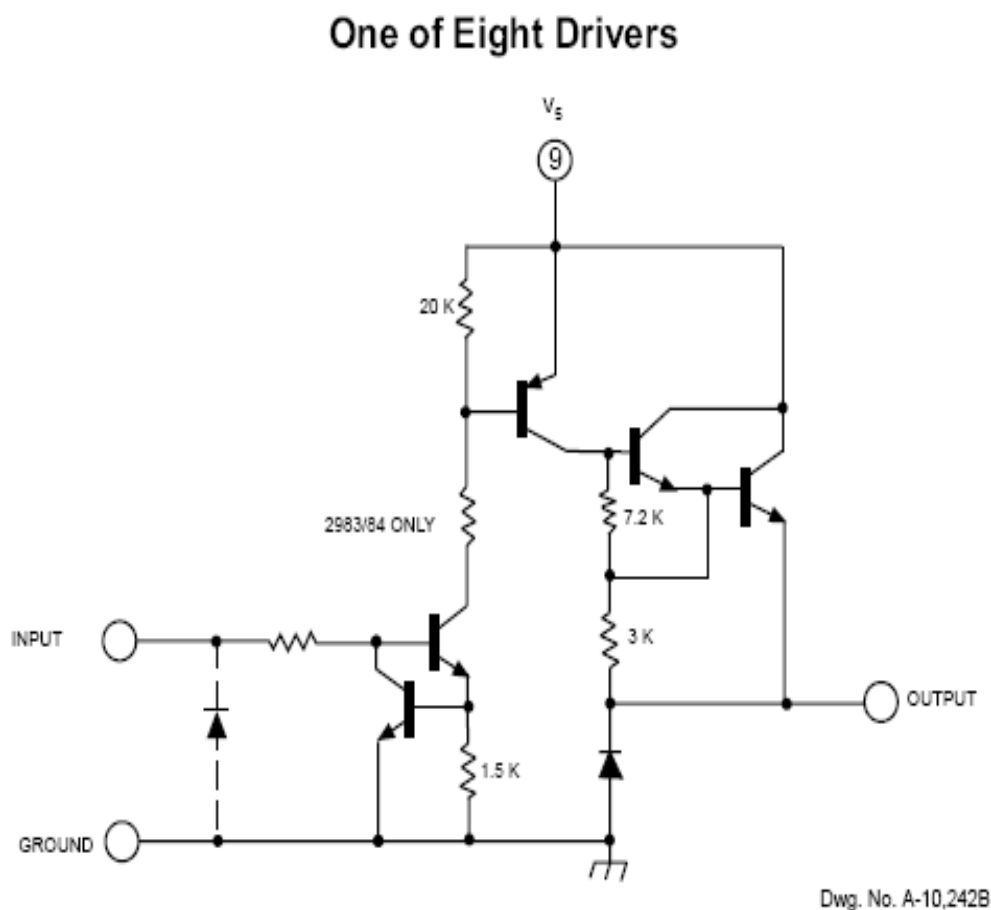

ULN2804A - ۴

از آی سی ULN2804 به عنوان درایور ستون ها استفاده شده است. زیرا این آی سی دارای هشت خروجی می باشد که استفاده از دو آی سی ۱۶ خروجی در

اختیار ما قرار می دهد که به تعداد ستون ها می شود.


ULN2801A

ULN2802A - ULN2803A

ULN2804A - ULN2805A



18-pin DIP (Package A)

 

مشخصات

۱- هشت عدد دارلینگتون با امیتر های مشترک

۲- جریان خروجی تا ۵۰۰ میلی آمپر

۳- ولتاژ خروجی تا ۵۰ ولت

۴- دیود های هرزگرد داخلی



۵- نمونه ای برای همه ی خانواده های منطقی عمومی

۶- خروجی می تواند موازی قرار گیرد

۷- پین های ورودی در طرف مقابل خروجی ها به منظور ساده سازی

طراحی برد قرار دارند.

نمای یکی از هشت درایور

  

شرح

آی سی های **ULN2801A** تا **ULN2805A** هرکدام شامل هشت

ترانزیستور دارلینگتون با امیتر های مشترک و دیود های هرزگرد یکپارچه برای بار

های سلفی می باشند. هر ترانزیستور دارلینگتون میزان جریان بار حداکثر از ۶۰۰

میلی آمپر (۵۰۰ میلی آمپر پیوسته) بر عهده دارد و در حالت خاموشی کمترین میزان

۵۰ ولت را می تواند تحمل کند. خروجی ها ممکن است برای ظرفیت جریان دهی بیشتر موازی موازی شوند.

هر پنج نوع برای سازگاری ساده ی خانواده های منطقی استاندارد قابل استفاده هستند:

آی سی $ULN2801A$ به منظور کاربرد های عمومی با مقاومت محدود کننده ی جریان طراحی شده است. آی سی $ULN2802A$ مقاومت ورودی $10.5k\Omega$ و دیود زنر برای ورودی ۱۴ تا ۱۵ ولتی PMOS دارد. آی سی $ULN2803A$ مقاومت ورودی $2.7k\Omega$ برای ۵ ولت TTL و CMOS دارد. آی سی $ULN2804A$ مقاومت ورودی $10.5k\Omega$ برای ۶ تا ۱۵ ولت CMOS و آی سی $ULN2805A$ برای کشیدن حداقل ۳۵۰ میلی آمپر در TTL های استاندارد و شاتکی در جاهایی که جریان خروجی زیادی لازم است طراحی شده است. همه ی نمونه ها بسته بندی پلاستیکی ۱۸ پایه با هادی مسی تهیه شده اند و پین های ورودی و خروجی مقابل هم مناسب برای طراحی ساده ی برد مختص شده است.

نمودار کلی

واحد	مقدار	شاخص ها	علامت اختصاری
V	۵۰	ولتاژ خروجی	V_o
		ولتاژ ورودی برای	

Vi	-ULN₂₈₀₂A, UL₂₈₀₃A, ULN₂₈₀₄A ULN₂₈₀₅A -	۳۰ ۱۵	V
Ic	جریان پیوسته ی کلکتور	۵۰۰	mA
Ib	جریان پیوسته ی بیس	۲۵	mA
PD	اتلاف توان در یک دارلینگتون در کل پکیج	۱.۰ ۲.۲۵	W
Tamp	گستره دمای محیط عملیاتی	۸۵ تا -۲۰	°C
Tstg	گستره دمای ذخیره	۱۵۰ تا -۵۵	°C
Tj	گستره ی دمای محل اتصال	۱۵۰ تا -۲۰	°C

اطلاعات دمایی

واحد	مقدار	شاخص ها	علامت اختصاری
°C/W	۵۵	مازیمم مقاومت حرارتی محل اتصال با محیط	Rth j-amb

این آی سی با مدارات محافظ از قبیل محافظ های جریان بالا و ولتاژ بالا تکمیل نشده

است.


بنابراین، اگر جریان یا ولتاژ زیادی به آی سی اعمال شود، آی سی ممکن است خراب شود. لطفاً آی سی را طوری طراحی کنید به گونه ای که جریان و ولتاژ زیاد به آی سی اعمال نشود.

برای طراحی خطوط خروجی حداکثر احتیاط لازم است. خطوط GND و مشترک نظر به اینکه آی سی ممکن است خراب شود برای اتصال کوتاه شدن بین خروجی ها، نقص آلودگی هوا، یا خطای زمین کردن نامناسب، مناسب است.

T on & T off

پهنای پالس مورد نیاز ۵۰ us، دیوتی سایکل ۱۰٪، امپدانس خروجی ۵۰ اهم، t_r
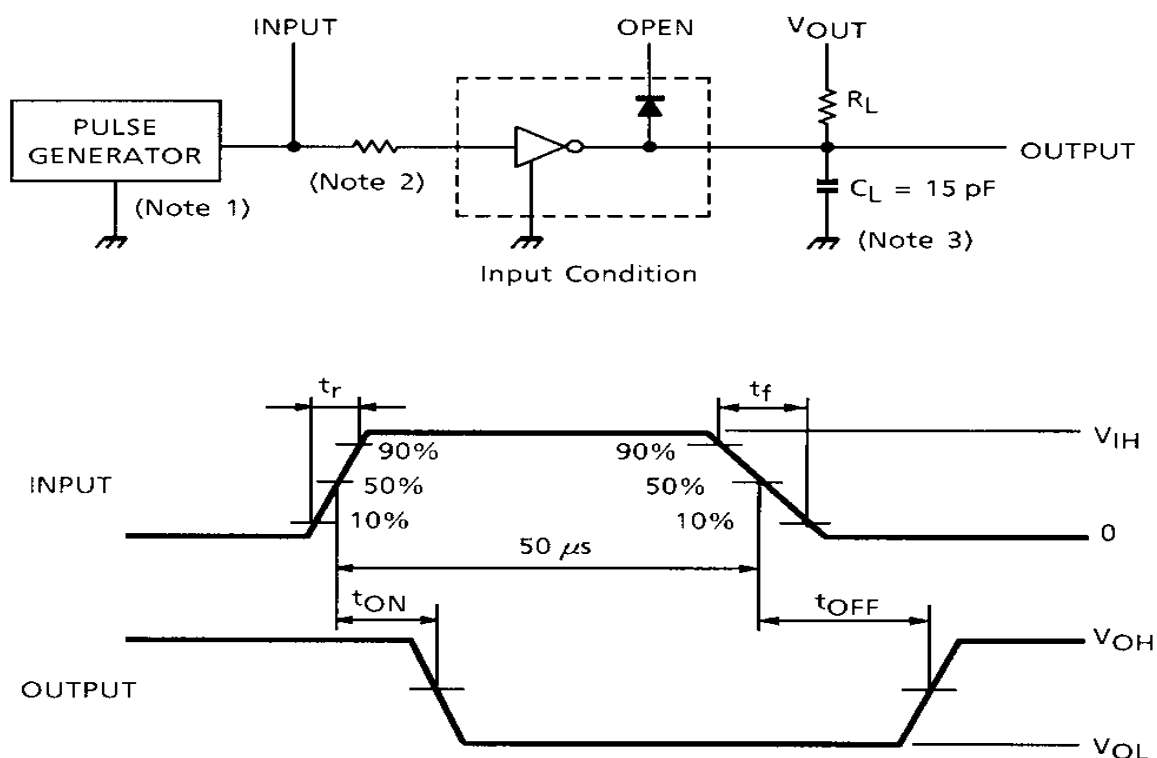
$$= 5 \text{ ns}, \quad t_f = 10 \text{ ns}$$




۵- مقاومت های کنترل جریان

چون LED ها با ۵ ولت روشن می شوند یعنی آند آنها به UDN و کاتد آنها به ULN وصل می شود و این

قطعات جریان دهی بالایی دارند پس برای محدود کردن جریان باید از مقاومت های سری با LED ها استفاده کرد .

مقدار این مقاومت ها در حالت عادی برای دو رنگ آبی و سبز ۱۸۰ اهم و برای رنگ قرمز ۳۳۰ اهم است .

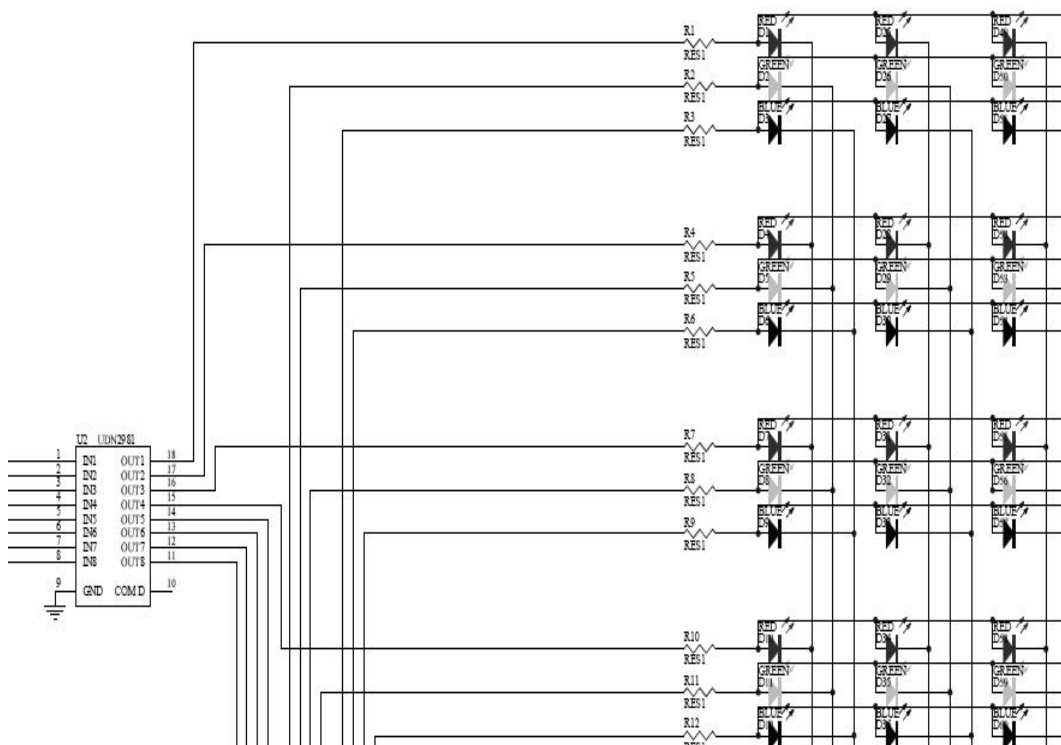
اما در حالت اسکن کردن به دلیل آن که هر ستون در ثانیه بیشتر از ۱۰۰ بار روشن و خاموش می شود مقدارمقدار این مقاومت ها برای دو رنگ آبی و سبز حدود ۱۲ اهم و برای رنگ قرمز حدود ۶۲ اهم است .



بررسی کلی مدار

این تابلو از دو برد به نام های master و slave ساخته شده است .


۱- master :

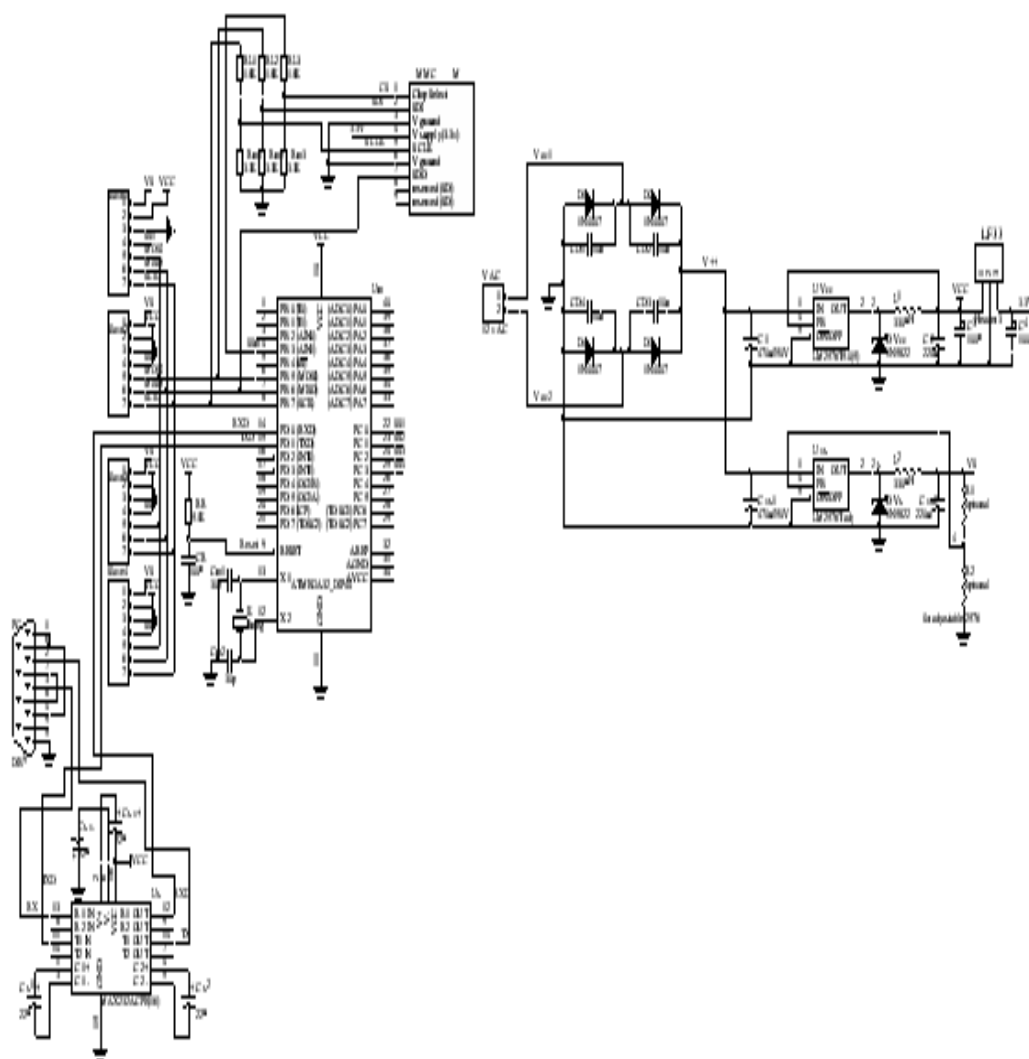

شکل مدار master


در این برد که شکل آن را در بالا مشاهده می کنید یک میکرو که master نام دارد که اطلاعات را از کامپیوتر گرفته و به MMC ارسال می کند. لازم است این را بدانیم ارتباط میکرو master با کامپیوتر از طریق پورت سریال است و از یک MMC استفاده می شود که اطلاعات را از میکرو می گیرد و در خود ذخیره و بعد به میکرو

 های slave که در بردهای دیگر قرار دارند از طریق SIP ارسال می کنند. و از دومنبع سوئیچینگ برای تغذیه میکرو master و میکرو های slave که در بردهای جداگانه قرار دارند توسط کانکتورها با آن ها ارتباط دارد. و PCB آن را در شکل زیر مشاهده می کنید :



شکال بالا PCB مدار master است

:slave-2

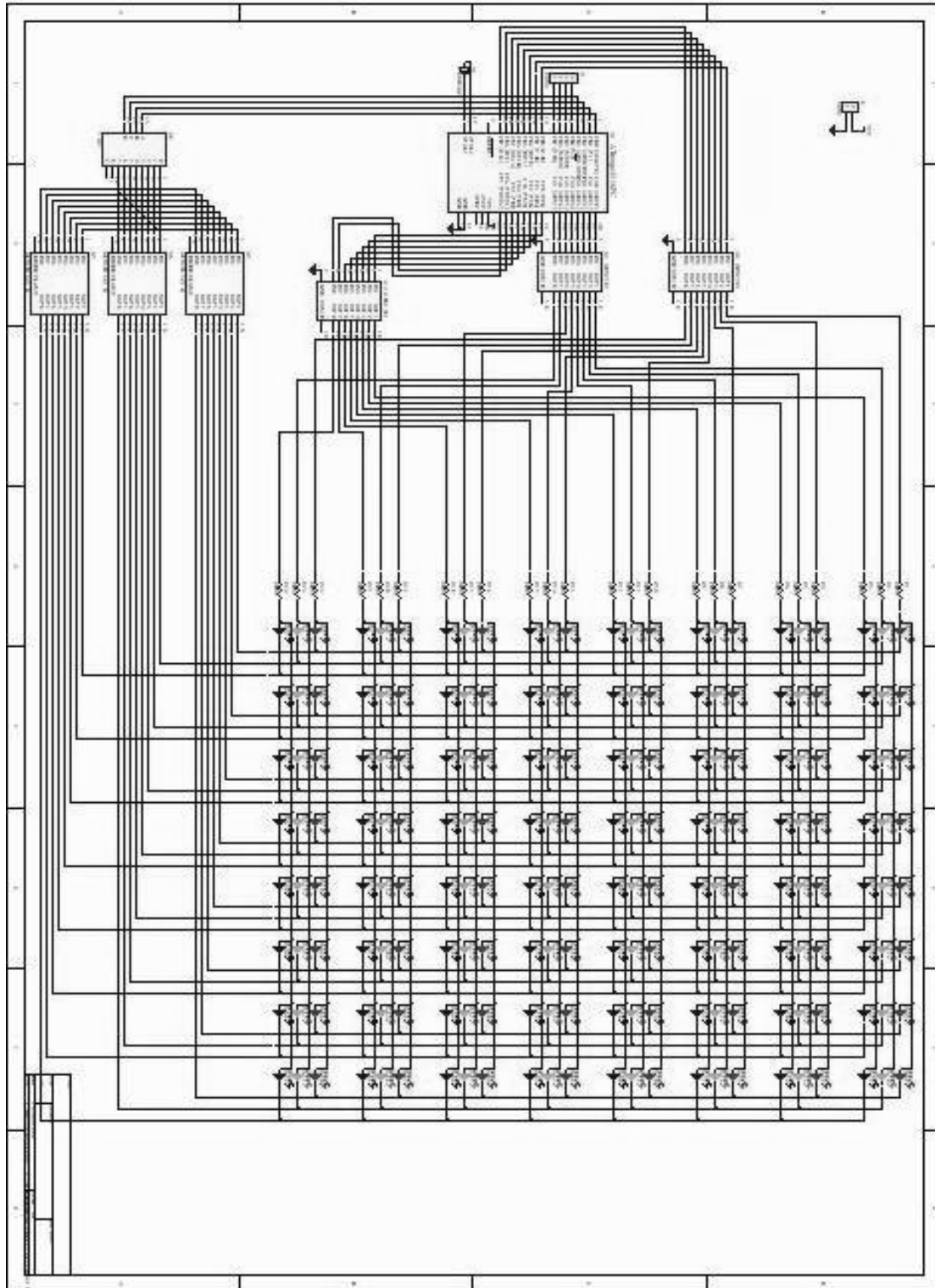

شکل بالا مدار slave و صفحه نمایش تابلو را نشان می دهد .


مدار slave و صفحه نمایش در چهار قسمت مشابه تشکیل شده است . مدار slave از یک میکرو (که اطلاعات را از میکرو master دریافت کرده و روی صفحه نمایش نشان می دهد) و قطعات دیگر تشکیل شده است .

در این مدار سه تا UDN^{۲۹۸۱} برای جریان دهی به LEDها استفاده شد که برای هر هشت سطر از یک UDN استفاده می کند. و از سه ULN^{۲۸۰۳} استفاده می شود که این سه به یک ۴۰۲۸ وصل شده است که برای هر هشت ستون یک ULN استفاده می شود . صفحه نمایش آن از ۱۹۲ تا LED استفاده شده است که به صورت ماتریس ۸*۲۴ به هم وصل شده است. که از LED های سبز و قرمز و آبی استفاده شده است .


Pcb مدار:

در اولین مرحله بعد از طراحی کامل شماتیک باید آن را save کرده و بعد از دادن تمام فوت پرینت ها و در ضمن باید اسم تمام قطعات مثل هم با هم فرق داشته باشد

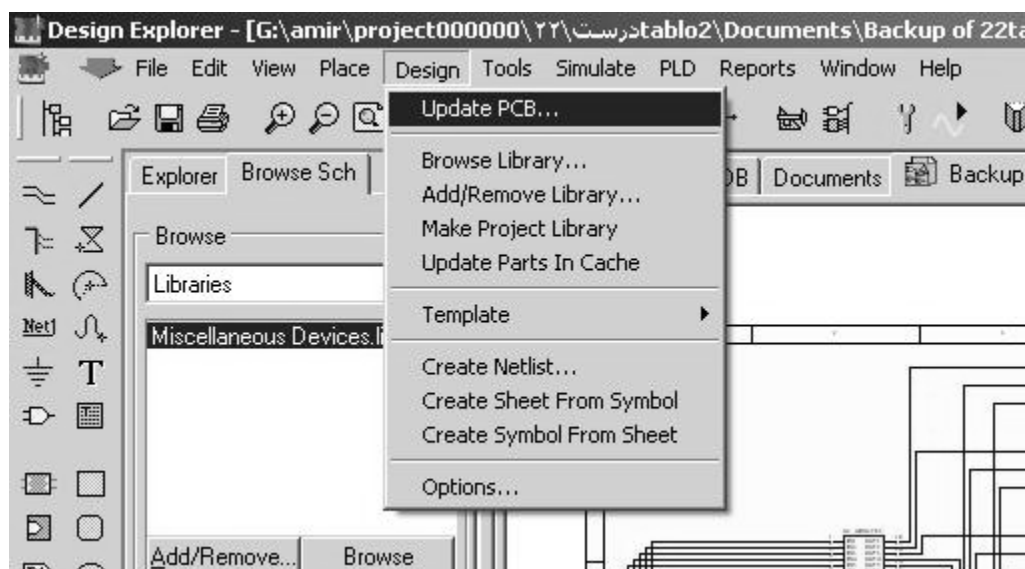
اول باید از منوی design گزینه ی update pcb را مطابق شکل زده



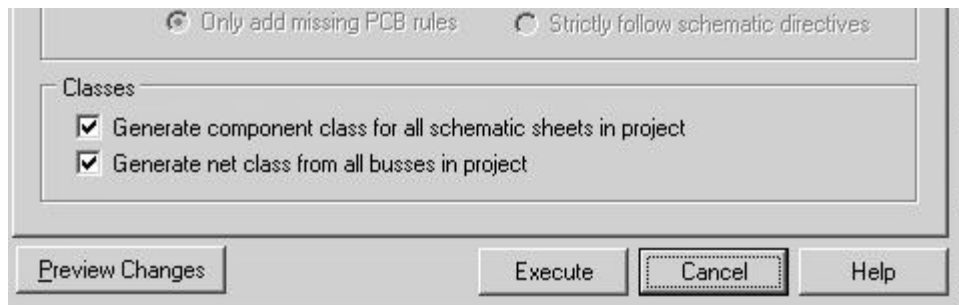در مرحله ی بعد باید **excute** را باید بزیم




 بعد اگر در دادن **footprint** یا نام قطعات اشتباهی رخ داده شود این پنجره باز می شود




بعد به محیط **pcb** میرویم اما در اول همه ی قطعات جای خود نیستند و ما باید آنها را جای خود بگذاریم

در اینجا نحوه ی چیدن **led** ها می توان دو نوع است که به صورت زیر است

 

شکل ۲

 

شکل ۱

که ما در مدار خد از شکل ۱ استفاده کردیم چون که در این مدل چیدن نور led ها باهم مخلوط شده و کسی که از فاصله ی دور نگاه می کند فکر میکند که ۱ عدد led می باشد

ما در این مدار تمام led ها رابه صورت شکل ۱ بر اساس شماره led ها می چینیم
اول کادر سبز را پاک می کنیم.


بعد با انتخاب سیم بنفش (keep out layer) اندازه ای که می خواهیم باشد را می کشیم

بعد گزینه ی tools گزینه ی auto placement گزینه ی auto placer
را زده بعد گزینه cluster placer تیک اش را فعال کرده بعد گزینه ی
Quick component placement را میزنیم

بعد خود مدار بطور اتوماتیک قطعات را می چیند.اما چیدن این برنامه را ما استفاده نمی کنیم

بعد از چیدن قطعات به طور صحیح از منوی desing گزینه ی rules را انتخاب کرده

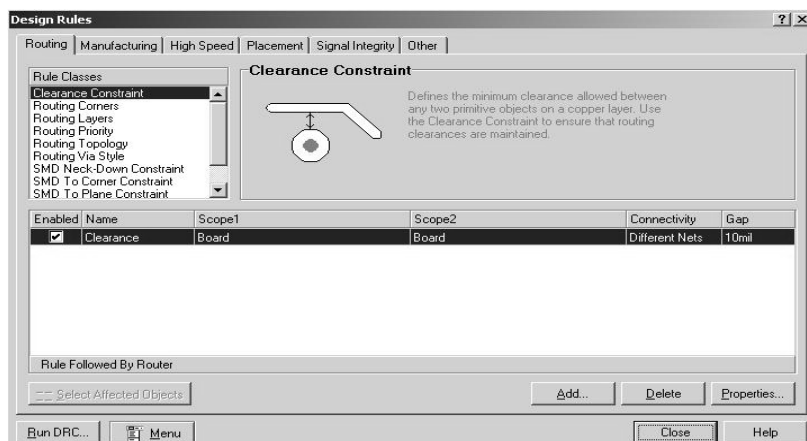بعد برای مثال از زبانه ی routing قسمت Clearance برای فاصله ی pad ها از سیم ها می باشد




وزبانه ی **Width constraint** برای بیشترین و کمترین مقدار پهنای سیم کشی می باشد ما باید مقدار **pad** ها و مقدار سوراخ **pad** ها را نیز بدهیم.

بعد برای سیم کشی نهایی باید از منوی **auto route** گزینه ی **ALL** را میزنیم


برای آن سیم کشی روی برد با زیر برد تشکیل یک خازن را ندهند یک بار با انتخاب سیم قرمز و یک بار با انتخاب سیم آبی این کار را انجام می دهیم .

 مادر تابلو نمی توانیم تمام قطعات را در یک طرف برد بگذاریم بلکه باید تمام **led** ها در یک طرف و بقیه قطعات در طرف دیگر که در این صورت مدار به شکل زیر در می آید



که شکل سه بعدی آن به صورت زیر می باشد

 که چون قطعه ی led را خودم ساختم در اینجا به این صورت نشان داده است



برنامه ی slave و توضیحات آن

*****/

This program was produced by the

CodeWizardAVR V۴.۲۲.۱ Professional

Automatic Program Generator

©Copyright ۱۹۹۸-۲۰۰۸ Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.

<http://www.eittc.ac.ir.com>

Project : rgb billboard

Version : ۱.۰۰

Date : ۲۰۰۹/۰۱/۲۵

Author : amir aslani

Company :amiry

Comments :

Chip type : ATmega32

Program type : Application

Clock frequency : 16.000000 MHz

Memory model : Small

External SRAM size : 0

Data Stack size : 512

/******

#include <mega32.h>

#include <spi.h>

#include <delay.h>

unsigned char R[64]={0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00;}

اطلاعات رنگ قرمز

unsigned char G[64]={0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00, // PORT A

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,

```

·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·};

```

اطلاعات رنگ سبز

```

unsigned char B[٦٤]={·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·, // PORT C
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,
·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·,·xff,·x·}

```

اطلاعات رنگ آبی

```

unsigned int I=·,I١,I٢,I٣,I٤,I٥,I٦,I٧ ;
unsigned int s,counter;
void SETRGB (void)
{
    #asm ("WDR") ;

    PORTA=·X·;
    PORTC=·X·;

```



```
PORTD=0X00;
```

```
}
```

زمانی که این زیر برنامه اجرا می شود تمام پورت ها صفر می شوند .

```
void SOOTOON (void)
```

```
{
```

```
    #asm ("WDR");
```

```
    I1=I0+0X08;
```

```
    I2=I0+0X10;
```

```
    I3=I0+0X18;
```

```
    I4=I0+0X20;
```

```
    I5=I0+0X28;
```

```
    I6=I0+0X30;
```

```
    I7=I0+0X38;
```

```
}
```

زیر برنامه ای که اطلاعات ستون ها را درست می کند.

```
//Timer 0 overflow interrupt service routine
```

```
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void(
```

```
{
```

```
    //Place your code here
```

```
    #asm ("WDR");
```

```
    s++;
```

```
    if(s>=4)
```

```
}
```

S=0;

SETRGB();

I++;

#asm ("WDR");

SOOTOON();

SETRGB();

#asm ("WDR");

PORTB=I;

if(PORTB>X){

{

PORTB=X;

I=0;

#asm ("WDR");

}

if(TCNT0>=B[0])PORTC.0=1;

if(TCNT0>=B[1])PORTC.1=1;

#asm ("WDR");

if(TCNT0>=B[2])PORTC.2=1;

if(TCNT0>=B[3])PORTC.3=1;

if(TCNT0>=B[4])PORTC.4=1;

#asm ("WDR");

if(TCNT0>=B[5])PORTC.5=1;

if(TCNT0>=B[6])PORTC.6=1;

if(TCNT0>=B[7])PORTC.7=1;

```

    #asm ("WDR");

    if(TCNT.0>=G[I.0])PORTA.0=1;
    if(TCNT.0>=G[I.1])PORTA.1=1;
    if(TCNT.0>=G[I.2])PORTA.2=1;

    #asm ("WDR");
    if(TCNT.0>=G[I.3])PORTA.3=1;
    if(TCNT.0>=G[I.4])PORTA.4=1;
    if(TCNT.0>=G[I.5])PORTA.5=1;
    if(TCNT.0>=G[I.6])PORTA.6=1;
    if(TCNT.0>=G[I.7])PORTA.7=1;

    #asm ("WDR");

    if(TCNT.0>=R[I.0])PORTD.0=1;
    if(TCNT.0>=R[I.1])PORTD.1=1;
    if(TCNT.0>=R[I.2])PORTD.2=1;

    #asm ("WDR");
    if(TCNT.0>=R[I.3])PORTD.3=1;
    if(TCNT.0>=R[I.4])PORTD.4=1;
    if(TCNT.0>=R[I.5])PORTD.5=1;
    if(TCNT.0>=R[I.6])PORTD.6=1;
    if(TCNT.0>=R[I.7])PORTD.7=1;

}

```

در زیر برنامه ی وقفه ی تایمر ۱ که هر ۱.۰۲ میلی ثانیه اتفاق می افتد ستون یک بار اضافه شده و سپس اطلاعات مطابق با آن ستون جا به جا شده و بعد از آن تایمر با آنها

مقایسه شده و خروجی ها را یک می کند در نتیجه هر led مطابق با اطلاعات خود یک pwm برایش ساخته می شود.

```
//SPI interrupt service routine

interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)

{

    #asm ("WDR");
    unsigned char data;

    data=SPDR;

    //Place your code here

    if(counter<۶۴) R[counter]=data;

    else if(counter<۱۲۸) G[counter-۶۴]=data ;

    #asm ("WDR");

    else if(counter<۱۹۲) B[counter-۱۲۸]=data;

    #asm ("WDR");
    counter++;

    if(data=='R') counter=۰;

}
```

این زیر برنامه ی (اس پی آی) می باشد که زمانی اسلیو سلکت آن صفر شود منتظر ورود اطلاعات می شود و زمانی که اطلاعات آن برابر R شود شمارنده را صفر کرده و در اطلاعات بعدی(وقفه ی بعدی) اطلاعات در R[۰] ریخته شده و تا زمانی که شمارنده از ۶۴ کوچکتر باشد در متغیر R[] می ریزد و اگر بین ۶۴ و ۱۲۸ باشد در

متغیر $G[]$ می ریزد و به همین صورت متغیر $B[]$ نیز پر می شود تا زمانی که کد اسکی R بیاید و شمارنده را صفر کند .

//Declare your global variables here

void main(void(

{

//Declare your local variables here

//Input/Output Ports initialization

//Port A initialization

**//Func ν =Out Func ρ =Out Func δ =Out Func ϵ =Out Func ζ =Out Func η =Out
Func ι =Out Func \omicron =Out**

//State ν = \cdot State ρ = \cdot State δ = \cdot State ϵ = \cdot State ζ = \cdot State η = \cdot State ι = \cdot State \omicron = \cdot

PORTA= \cdot x \cdot \cdot ;

DDRA= \cdot xFF;

#asm ("WDR") ;

//Port B initialization

**//Func ν =In Func ρ =Out Func δ =In Func ϵ =In Func ζ =Out Func η =Out
Func ι =Out Func \omicron =Out**

//State ν =T State ρ = \cdot State δ =T State ϵ =T State ζ = \cdot State η = \cdot State ι = \cdot State \omicron = \cdot

PORTB= \cdot x \cdot f;

DDRB= \cdot x ϵ F;

//Port C initialization

**//Func^v=Out Func^g=Out Func^d=Out Func^f=Out Func^w=Out Func^y=Out
Func^l=Out Func^o=Out**

//State^v=, State^g=, State^d=, State^f=, State^w=, State^y=, State^l=, State^o=,

PORTC=,x,;

DDRC=,xFF;

//Port D initialization

**//Func^v=Out Func^g=Out Func^d=Out Func^f=Out Func^w=Out Func^y=Out
Func^l=Out Func^o=Out**

//State^v=, State^g=, State^d=, State^f=, State^w=, State^y=, State^l=, State^o=,

PORTD=,x,;

DDRD=,xFF;

#asm ("WDR");

//Timer/Counter , initialization

//Clock source: System Clock

//Clock value: ,,,. kHz

//Mode: Normal top=FFh

//OC^o output: Disconnected

TCCR^o=,x,;

TCNT^o=,x,;

OCR^o=,x,;

//Timer/Counter \ initialization

//Clock source: System Clock

//Clock value: Timer \ Stopped

//Mode: Normal top=FFFFh

//OC\A output: Discon.

//OC\B output: Discon.

//Noise Canceler: Off

//Input Capture on Falling Edge

//Timer \ Overflow Interrupt: Off

//Input Capture Interrupt: Off

//Compare A Match Interrupt: Off

//Compare B Match Interrupt: Off

TCCR\A=·x··;

TCCR\B=·x··;

TCNT\H=·x··;

TCNT\L=·x··;

ICR\H=·x··;

ICR\L=·x··;

OCR\AH=·x··;

OCR\AL=·x··;

OCR\BH=·x··;

OCR\BL=·x··;

#asm ("WDR");

//Timer/Counter 0 initialization

//Clock source: System Clock

//Clock value: Timer 0 Stopped

//Mode: Normal top=FFh

//OC0 output: Disconnected

ASSR=0x00;

TCCR0=0x00;

TCNT0=0x00;

OCR0=0x00;

#asm ("WDR");

//External Interrupt(s) initialization

//INT0: Off

//INT1: Off

//INT2: Off

MCUCR=0x00;

MCUCSR=0x00;

#asm ("WDR");

//Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization

TIMSK=0x01;

//Analog Comparator initialization

//Analog Comparator: Off

//Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 0: Off

ACSR=0x00;

SFIOR=0x00;

#asm ("WDR");

//SPI initialization

//SPI Type: Slave

//SPI Clock Rate: 1000.000 kHz

//SPI Clock Phase: Cycle Half

//SPI Clock Polarity: Low

//SPI Data Order: MSB First

SPCR=0xC0;

SPSR=0x00;

//Clear the SPI interrupt flag

#asm

in r30,spsr

in r30,spdr

#endasm

//Global enable interrupts

```
#asm("sei("
```

```
while (\'(
```

```
{
```

```
    #asm ("WDR");
```

```
//    Place your code here
```

```
///    SOOTOON;()
```

```
    if(TCNT.0>=0xfa)TCNT.0=0xfe;
```

این دستور اگر تایمر بیشتر از fa باشد آن را fe می کند .

```
    delay_us(5;(
```

تاخیر ۵ میکرو ثانیه

```
    #asm ("WDR");
```

```
    if(TCNT.0>=B[I.0])PORTC.0=1;
```

```
    if(TCNT.0>=B[I.1])PORTC.1=1;
```

```
    if(TCNT.0>=B[I.2])PORTC.2=1;
```

```
    if(TCNT.0>=B[I.3])PORTC.3=1;
```

```
        #asm ("WDR");
```

```
    if(TCNT.0>=B[I.4])PORTC.4=1;
```

```
    if(TCNT.0>=B[I.5])PORTC.5=1;
```

```
    if(TCNT.0>=B[I.6])PORTC.6=1;
```

```
    if(TCNT.0>=B[I.7])PORTC.7=1;
```

```
        #asm ("WDR");
```

```

if(TCNT.0>=G[I.0])PORTA.0=1;
if(TCNT.0>=G[I.1])PORTA.1=1;
if(TCNT.0>=G[I.2])PORTA.2=1;
if(TCNT.0>=G[I.3])PORTA.3=1;
asm ("WDR");

if(TCNT.0>=G[I.4])PORTA.4=1;
if(TCNT.0>=G[I.5])PORTA.5=1;
if(TCNT.0>=G[I.6])PORTA.6=1;
if(TCNT.0>=G[I.7])PORTA.7=1;
asm ("WDR");

if(TCNT.0>=R[I.0])PORTD.0=1;
if(TCNT.0>=R[I.1])PORTD.1=1;
if(TCNT.0>=R[I.2])PORTD.2=1;
if(TCNT.0>=R[I.3])PORTD.3=1;
asm ("WDR");

if(TCNT.0>=R[I.4])PORTD.4=1;
if(TCNT.0>=R[I.5])PORTD.5=1;
if(TCNT.0>=R[I.6])PORTD.6=1;
if(TCNT.0>=R[I.7])PORTD.7=1;
}
}

```

در این جا نیز برای ساخت pwm مورد نیاز تایمر با متغیرهای R[] و G[] و B[] مقایسه شده و در نهایت در همه ی بین های آن حصی ساخته می شود.

توضیح برنامه ی master

/******

This program was produced by the

CodeWizardAVR V۴.۲۲.۱ Professional

Automatic Program Generator

© Copyright ۱۹۹۸-۲۰۰۸ Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.

<http://www.eittc.ac.ir>

Project :

Version :

Date : ۲۰۰۸/۱۱/۱۱

Author : amir aslani

Company : amiry

Comments:

Chip type : ATmega۳۲

Program type : Application

Clock frequency : ۱۶.۰۰۰۰۰۰ MHz

Memory model : Small

External SRAM size : ۰

Data Stack size : ۵۱۲

*****/

#include <mega۳۲.h>

// Standard Input/Output functions

#include <stdio.h>

// SPI functions

#include <spi.h>

```
unsigned char r[۲۵۶],g[۲۵۶],b[۲۵۶];
```

تعریف سه متغیر اطلاعات رنگ ها.

```
unsigned int a,b,c,d,v;
```

```
#asm ("WDR") ;
```

```
#define RXB^ ۱
```

```
#define TXB^ ۰
```

```
#define UPE ۲
```

```
#define OVR ۳
```

```
#define FE ۴
```

```
#define UDRE ۵
```

```
#define RXC ۷
```

```
#define FRAMING_ERROR (۱<<FE)
```

```
#define PARITY_ERROR (۱<<UPE)
```

```
#define DATA_OVERRUN (۱<<OVR)
```

```
#define DATA_REGISTER_EMPTY (۱<<UDRE)
```

```
#define RX_COMPLETE (۱<<RXC)
```

```
// USART Receiver buffer
```

```
#define RX_BUFFER_SIZE ۲۵۶
```

```
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
```

```
#if RX_BUFFER_SIZE<۲۵۶
```

```
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
```

```
#else
```

```
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
```

```
#endif
```

// This flag is set on USART Receiver buffer overflow

bit rx_buffer_overflow;

#asm ("WDR");

// USART Receiver interrupt service routine

زیر برنامه وقفه ی سریال که اگر به سریال یک کاراکتر بیاید در این وقفه وارد می شود.

interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)

{

char status,data;

status=UCSRA;

data=UDR;

if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)

{

#asm ("WDR");

تا این قسمت برنامه صحت کاراکتر وارد شده را به ما می گوید و در زیر آن نیز تایمر واچ داگ را نیز ریست کرده ایم.

if(data=='R') a = ۱;

if(data=='G') a = ۲;

if(data=='B') a = ۳;

بر اساس ورودی اگر سه کد اسکی R,G,B باشد به a یک مقدار داده می شود.

#asm ("WDR");

if(a==۱)

{

rx_buffer[rx_wr_index]=data;

if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=۰;

```

if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
{
    #asm ("WDR");

    rx_counter=۰;

    rx_buffer_overflow=۱;

    for(bl=۰;bl<۲۵۶;bl++)  r[bl]= rx_buffer[bl];

    a=۰;

};

}

```

این if زمانی اجرا می شود که مقدار a برابر یک باشد و تا زمانی که بافر سریال پر نشود این if ادامه دارد ولی زمانی که بافر سریال پر می شود بافر سریال توسط یک for در متغیر r ریخته می شود و مقدار a نیز برابر صفر می شود در ضمن در این بین تایمر واچ داگ نیز ریست می شود.

```

if(a==۲)
{
    #asm ("WDR");

    rx_buffer[rx_wr_index]=data;

    if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=۰;

    if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
    {
        #asm ("WDR");

        rx_counter=۰;

        rx_buffer_overflow=۱;

        for(c=۰;c<۲۵۶;c++)  g[c]= rx_buffer[c];

        a=۰;

    };

}

```

این **if** زمانی اجرا می شود که مقدار **a** برابر یک باشد و تا زمانی که بافر سریال پر نشود این **if** ادامه دارد ولی زمانی که بافر سریال پر می شود بافر سریال توسط یک **for** در متغیر **g** ریخته می شود و مقدار **a** نیز برابر صفر می شود در ضمن در این بین تایمر واچ داگ نیز ریست می شود.

```
if(a==۳)
{
    #asm ("WDR");

    rx_buffer[rx_wr_index]=data;

    if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=۰;

    if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
    {
        rx_counter=۰;

        rx_buffer_overflow=۱;

        for(d=۰;d<۲۵۶;d++) b[d]= rx_buffer[d];

        #asm ("WDR");

        a=۰;

    };
}
```

این **if** زمانی اجرا می شود که مقدار **a** برابر یک باشد و تا زمانی که بافر سریال پر نشود این **if** ادامه دارد ولی زمانی که بافر سریال پر می شود بافر سریال توسط یک **for** در متغیر **b** ریخته می شود و مقدار **a** نیز برابر صفر می شود در ضمن در این بین تایمر واچ داگ نیز ریست می شود.

```
#asm ("WDR");

if(data=='R')
{
    rx_wr_index=۰;

    rx_counter=۰;

    PORTC=۰x۰۰;
```



```

spi('R');

PORTC=0x0f;

}

```

زمانی که در ورودی سریال کد اسکی R بیاید همین کد را برای همه ی slave ها ارسال می شود تا آنها اول اطلاعات را بفهمند.

```

#asm ("WDR");

if(data=='G')

{

rx_wr_index=0;

rx_counter=0;

PORTC=0x00;

spi('G');

PORTC=0x0f;

}

```

زمانی که در ورودی سریال کد اسکی G بیاید همین کد را برای همه ی slave ها ارسال می شود تا آنها اول اطلاعات را بفهمند.

```

#asm ("WDR");

if(data=='B')

{

#asm ("WDR");

rx_wr_index=0;

rx_counter=0;

PORTC=0x00;

spi('B');

PORTC=0x0f;

}

```

زمانی که در ورودی سریال کد اسکی B بیاید همین کد را برای همه ی slave ها ارسال می شود تا آنها اول اطلاعات را بفهمند.

```
};  
  
}  
  
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_  
  
// Get a character from the USART Receiver buffer  
  
#define _ALTERNATE_GETCHAR_  
  
#pragma used+  
  
char getchar(void)  
  
{  
  
char data;  
  
while (rx_counter==۰);  
  
data=rx_buffer[rx_rd_index];  
  
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=۰;  
  
#asm("cli")  
  
#asm ("WDR");  
  
--rx_counter;  
  
#asm("sei")  
  
return data;  
  
}  
  
#pragma used-  
  
#endif  
  
void network (unsigned char n,unsigned int na)  
  
{  
  
if(na>=۱۱۲)  
  
{
```

```
#asm ("WDR");

na%=۱۶;

if(na>=۸) PORTC = ۰x۰d;

else PORTC = ۰x۰e;

spi(n);

}
```

else

```
{

#asm ("WDR");

na%=۱۶;

if(na>=۸) PORTC = ۰x۰۷;

else PORTC = ۰x۰b;

spi(n);

}
```

در زیر برنامه ی بالا برای شبکه سازی بکار می رود به طوری که این زیر برنامه دو ورودی دارد که یکی شماره متغییر (که بر اساس آن Slave انتخاب می شود) و دیگری نیز اطلاعات آن می باشد

```
}
```

// Declare your global variables here

void main(void)

```
{
```

// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization

// Port A initialization

**// Func۷=In Func۶=In Func۵=In Func۴=In Func۳=In Func۲=In Func۱=In
Func۰=In**

```

// StateY=T StateŶ=T StateΔ=T StateƳ=T Stateƴ=T Stateƶ=T State\\=T
State•=T

PORTA=•x••;

DDRA=•x••;

// Port B initialization

// FuncY=Out FuncŶ=In FuncΔ=Out FuncƳ=Out Funcƴ=In Funcƶ=In
Func\\=In Func•=In

// StateY=• StateŶ=T StateΔ=• StateƳ=• Stateƴ=T Stateƶ=T State\\=T
State•=T

PORTB=•x••;

DDRB=•xB•;

// Port C initialization

// FuncY=In FuncŶ=In FuncΔ=In FuncƳ=In Funcƴ=Out Funcƶ=Out
Func\\=Out Func•=Out

// StateY=T StateŶ=T StateΔ=T StateƳ=T Stateƴ=\\ Stateƶ=\\ State\\=\\
State•=\\

PORTC=•x•F;

DDRC=•x•F;

// Port D initialization

// FuncY=In FuncŶ=In FuncΔ=In FuncƳ=In Funcƴ=In Funcƶ=In Func\\=In
Func•=In

// StateY=T StateŶ=T StateΔ=T StateƳ=T Stateƴ=T Stateƶ=T State\\=T
State•=T

PORTD=•x••;

DDRD=•x••;

// Timer/Counter • initialization

// Clock source: System Clock

// Clock value: Timer • Stopped

// Mode: Normal top=FFh

```

```

// OC output: Disconnected

TCCR=0x00;
TCNT=0x00;
OCR=0x00;

// Timer/Counter initialization

// Clock source: System Clock

// Clock value: Timer Stopped

// Mode: Normal top=FFFFh

// OC\A output: Discon.

// OC\B output: Discon.

// Noise Canceler: Off

// Input Capture on Falling Edge

// Timer Overflow Interrupt: Off

// Input Capture Interrupt: Off

// Compare A Match Interrupt: Off

// Compare B Match Interrupt: Off

TCCR\A=0x00;
TCCR\B=0x00;
TCNT\H=0x00;
TCNT\L=0x00;
ICR\H=0x00;
ICR\L=0x00;
OCR\AH=0x00;
OCR\AL=0x00;
OCR\BH=0x00;
OCR\BL=0x00;

```

// Timer/Counter ȳ initialization

// Clock source: System Clock

// Clock value: Timer ȳ Stopped

// Mode: Normal top=FFh

// OCȳ output: Disconnected

ASSR=ȳxȳȳ;

TCCRȳ=ȳxȳȳ;

TCNTȳ=ȳxȳȳ;

OCRȳ=ȳxȳȳ;

// External Interrupt(s) initialization

// INTȳ: Off

// INTȳ: Off

// INTȳ: Off

MCUCR=ȳxȳȳ;

MCUCSR=ȳxȳȳ;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization

TIMSK=ȳxȳȳ;

// USART initialization

// Communication Parameters: ȳ Data, ȳ Stop, No Parity

// USART Receiver: On

// USART Transmitter: On

// USART Mode: Asynchronous

// USART Baud Rate: 19200

UCSRA=0x00;

UCSRB=0x08;

UCSRC=0x80;

UBRRH=0x00;

UBRRL=0x33;

// Analog Comparator initialization

// Analog Comparator: Off

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off

ACSR=0x00;

SFIOR=0x00;

// SPI initialization

// SPI Type: Master

// SPI Clock Rate: 4000.000 kHz

// SPI Clock Phase: Cycle Half

// SPI Clock Polarity: Low

// SPI Data Order: MSB First

SPCR=0x05;

SPSR=0x00;

// Watchdog Timer initialization

// Watchdog Timer Prescaler: OSC/16k

WDTCSR=0x08;

// Global enable interrupts

#asm("sei")

```

while (1)
{
for(v=0;v<۲۵۶;v++)
{
#asm ("WDR");
network(r[v],v);
network(g[v],v);
network(b[v],v);

```

در اینجا یک حلقه **for** می باشد که سه متغیر **r[],g[],b[]** توسط زیر برنامه ی **network** که در این زیر برنامه نیز از پروتکل **spi** استفاده شده است. متناسب با شمارهی آنها به **slave**های خود ارسال می شود.

```

}

};


}

```


نرم افزار تابلو

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است در یک تب آن که باید اول آن را رجیستر کنیم تا برنامه فعال شود تا بتوانیم از آن استفاده کنیم

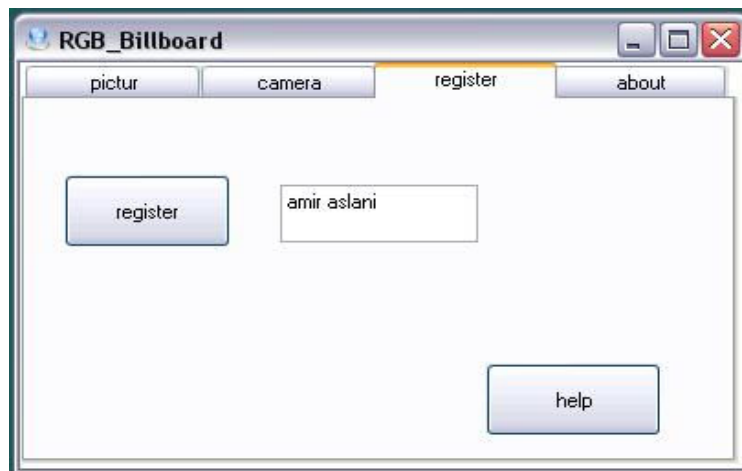اول باید در تب **register** و در آن پسرود **amir aslani** را وارد نموده تا برنامه مطابق شکل فعال شود.




بعد دکمه ی **register** بزنید.



بعد از این مرحله شما می توانید از تمام امکانات این برنامه استفاده کنید.

امکانات برنامه

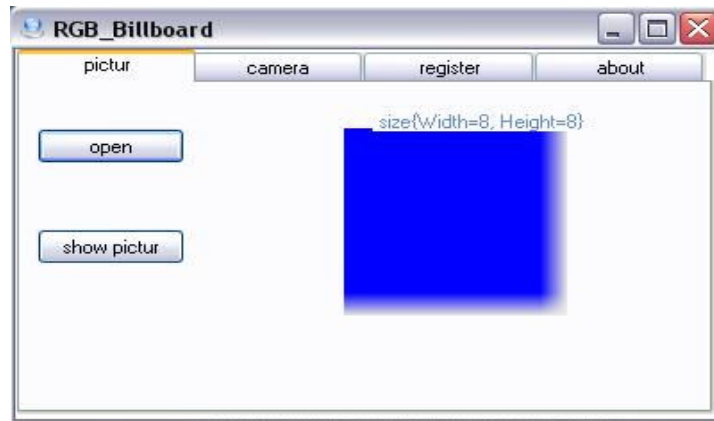در تب اول آن که **pictur** می باشد شما می توانید عکس های کوچک تر 16×16 را انتخاب کنید از طریق پرت سریال به تابلو ارسال کنید. مطابق شکل:



بعد با زدن دکمه **show** اطلاعات عکس که سه رنگ آبی و سبز و قرمز می باشد را از طریق پرت سریال ارسال می کند.

تب camera

در این تب به گونه ای است که برنامه از صفحه ی کامپیوتر عکس می گیرد که اما فقط از وسط صفحه عکس می گیرد که در ورژن های بعدی آن را در اختیار مصرف کننده قرار خواهیم داد.

در این برنامه با زدن دکمه ی **camera** یک عکس از صفحه ی کامپیوتر گرفته و بعد از آن از طریق پورت سریال به تابلو ارسال می شود. مطابق شکل:



اما با زدن دکمه ی **show film** این برنامه از وسط صفحه نماشی فیلم می گیرد و آن را همزمان از طریق پورت سریال به تابلو می فرستد.

تَب about

در این قسمت نیز نیز مطابق شکل نام تهیه کننده که خودم این برنامه را با یاری استاد انصار نوشتم آمده است.



درضمن یک نکته ی مهم که برای اجرا شدن این برنامه باید اول برنامه

ویندوز ۳.۵.exe Microsoft .NET Framework را نصب کنید که به نظرم در ویندوز ویستا و ویندوز هفت به این برنامه احتیاجی ندارد. در صورت اجرا نشدن این برنامه را اول نصب کنید.